

به نام خدا



تکلیف سری ششم fpga

محدثه غفوری (9632133)

قسمت الف) ماژول **calc** : این ماژول بسته به ورودی **op** هشت عملیات مختلف را باید انجام دهد که برای مقادیر مختلف آن و خروجی های متناظر با آن از **case** برای پیاده سازی آن استفاده میکنیم . در این ماژول برای اینکه از داخل ماژول بتوانیم عملیات روی ماتریس ها و مقادیر داخل ماتریس ها براحتی کنترل کنیم سه خروجی **addra_r**, **addrb_r**, **addrc_w** را بصورت خروجی تعریف میکنیم تا هم خواندن از حافظه های **A** , **B** و هم نوشتن روی حافظه **C** را براحتی کنترل کنیم . همچنین برای کنترل زمان نوشتن روی حافظه **C** بوسیله ی خروجی **wec** که پایه فعال ساز نوشتن این حافظه است ، از داخل این ماژول و همزمان با ریختن حاصل عملیات روی حافظه این پایه را فعال میکنیم. لازم به ذکر است دو ورودی **din_A** , **din_B** خانه های حافظه های **A** , **B** هستند که در زمان تعیینی توسط همین ماژول **calc** وارد میشوند تا عملیات مورد نظر روی آنها صورت گیرد (اینکه کدام عنصر حافظه ها وارد این ماژول شود ، توسط پایه های ادرسی که ماژول **calc** مقدار دهی و تعیین میکند مشخص میشود)


در حالت های **010** , **001** , **000** دو ماتریس **A** , **B** باهم جمع یا کم میشوند که در این حالات عملیات مورد نظر درایه به درایه متناظر روی عناصر این دو ماتریس ، اعمال میشود بنابراین کافی است که در هر کلاک درایه های متناظر را با هم جمع یا کم کرد و در کلاک بعدی روی خانه های این دو ماتریس جلو رفت . بنابراین ادرس های این دو ماتریس هم زمان باهم و با ماتریس حاصل جواب **C** یک واحد رو به جلو حرکت میکنند . حاصل جمع دو عدد هشت بیتی علامت دار حداکثر **254** میشود که این مقدار در هشت بیت میگنجد بنابراین کافی است حاصل را در متغیر هشت بیتی **result** قرار دهیم که همان هشت بیت پر ارزش را در خود دارد .


در حالت **011** دو ماتریس **A** , **BT** در هم ضرب میشوند. از آنجایی که سطر و ستون های ماتریس **B** و ماتریس **B** ترانواده برعکس هستند برای بدست آوردن هر عنصر ماتریس **C** بجای ضرب کردن سطر های **A** در ستون های **BT**، میتوان سطر های **A** را در سطر های **B** ضرب کرد و تمامی این ضرب ها را با هم جمع کرد . از آنجایی که درایه های سطر ها نظیر به نظیر در هم ضرب میشوند در هر مرحله شماره ستون درایه ها یکسان و شماره سطر ها متفاوت خواهد بود . متغیر **m** روی ستون های مختلف **A**, **B** حرکت میکند و متغیر **n** سطر های ماتریس **A** و متغیر **j** سطر های ماتریس **B** را نمایش میدهد . هنگامی که تمامی عناصر یک سطر نظیر به نظیر ضرب شدند ، یعنی به آخرین ستون هر سطر رسیدیم **m=31** میشود و **flag=1** میشود بنابراین **flag** نشان دهنده اتمام عملیات و آماده شدن پاسخ یک درایه از حافظه **C** است . برای بدست آوردن عناصر مختلف **C** باید با ثابت نگه داشتن سطر **A** روی سطر های مختلف **B** حرکت کنیم تا یک سطر مشخص ماتریس **C** بدست آید و برای سطر بعدی آن باید یک واحد شماره سطر **A** را جلو ببریم و دوباره از سطر اول تا آخر **B** عناصر را در هم ضرب کرده و با هم جمع کنیم . بنابراین هرگاه به انتهای سطر رسیدیم و **flag** فعال شد یعنی یک خانه از **C** آماده شده است و میتوانیم به خانه بعدی برویم و یک واحد پایه ادرس **addrc_w** را افزایش دهیم و پس از پر شدن تمامی خانه های ماتریس **C** متغیر ها پاک و صفر کنیم و **wec** را غیر فعال کنیم . برای نگه داشتن هشت بیت پر ارزش حاصل عملیات و ریختن این هشت بیت در ماتریس **C** از متغیر هشت بیتی **result** و



متغیر 11 بیتی temp2 استفاده میکنیم زیرا هر عنصر C در بدترین حالت برابر $32 \times (127 \times 127)$ است که این حاصل در یک متغیر 19 بیتی جا میگیرد و همان طور که گفته شد هشت بیت پر ارزش یعنی result را به dout_c میدهم


در حالت op=100,101 ماتریس های A , B ترانهاده میشوند یعنی جای سطر و ستون شان عوض میشود و تغییری در خود مقادیر شان بوجود نمی آید بنابراین تنها کافی است که پایه های ادرس ماتریسی که میخواهیم ترانهاده کنیم و ماتریس حاصل جواب را کنترل کنیم . از انجایی 32 سطر و ستون داریم میتوانیم ادرس هر خانه را با 32 سطر و ستون داریم میتوانیم ادرس هر خانه را با $32 \times j + i$ نمایش دهیم که در آن j نمایش دهنده شماره سطر با شروع از صفر ، و i نمایش دهنده شماره ستون با شروع از صفر است . با توجه به اینکه در ماتریس حاصل جواب سطر و ستون های ماتریس اصلی برعکس شده اند میتوان ادرس هر خانه ی حاصل جواب را با $32 \times i + j$ نمایش داد . با توجه به کد نوشته شده با ثابت نگه داشتن i روی یک ستون خاص از ماتریس اصلی حرکت میکنیم (با زیاد کردن شماره سطر j) و در هر گام عناصر ستون ماتریس اصلی را در یک سطر از ماتریس حاصل میریزیم و هنگامی که عناصر یک ستون منتقل شدند با افزایش i به ستون بعدی میرویم و این عملیات را تا آخرین ستون که $i=31$ است انجام میدهم . در این حالت چون هیچ عملیاتی روی مقادیر عناصر حافظه ها صورت نمیگیرد و همان ها با تغییر مکان به ماتریس C منتقل میشوند بنابراین به همان صورت ورودی که هشت بیتی هستند باقی میمانند و کافی است مقادیر انها را در متغیر هشت بیتی result قرار دهیم تا روی حافظه C نوشته شود

در حالت 111 , op=110 باید trace ماتریس ، یعنی جمع عناصر روی قطر اصلی ماتریس را بدست آوریم و در اولین خانه ی ماتریس C بریزیم بنابراین نیازی به جابجایی ادرس های حافظه C نیست و پایه ادرس C روی همان صفر ، یعنی روی اولین درایه اش باقی میماند . اما در ماتریس اصلی برای حرکت روی قطر اصلی میدانیم درایه های قطر اصلی دارای ادرس های ... , 66 , 33 , 0 دارند . یعنی عناصر روی قطر اصلی ادرس دارند که i از صفر (اولین خانه ی ماتریس) شروع شده و تا 31 (آخرین خانه ماتریس با ادرس 1023) جلو میرود . بنابراین کافی است با حرکت روی این ادرس ها ، مقادیر داخل این خانه ها را با هم جمع کنیم و در نهایت 8 بیت پر ارزش این حاصل جمع را در خروجی قرار دهیم که برای این کار از دو متغیر result بطول هشت بیت و temp3 بطول پنج بیت استفاده میکنیم . بدین صورت که حاصل این جمع حداکثر $32 \times (127 + 127)$ میباشد (اعداد بصورت هشت بیتی علامت دارد بین 127 , 128- تغییر میکنند) که این مقدار در 13 بیت میگنجد بنابراین این حاصل را در {result,temp3} ریخته و بوسیله دستور assign هشت بیت پر ارزش ان به خروجی dout_c تخصیص داده میشود

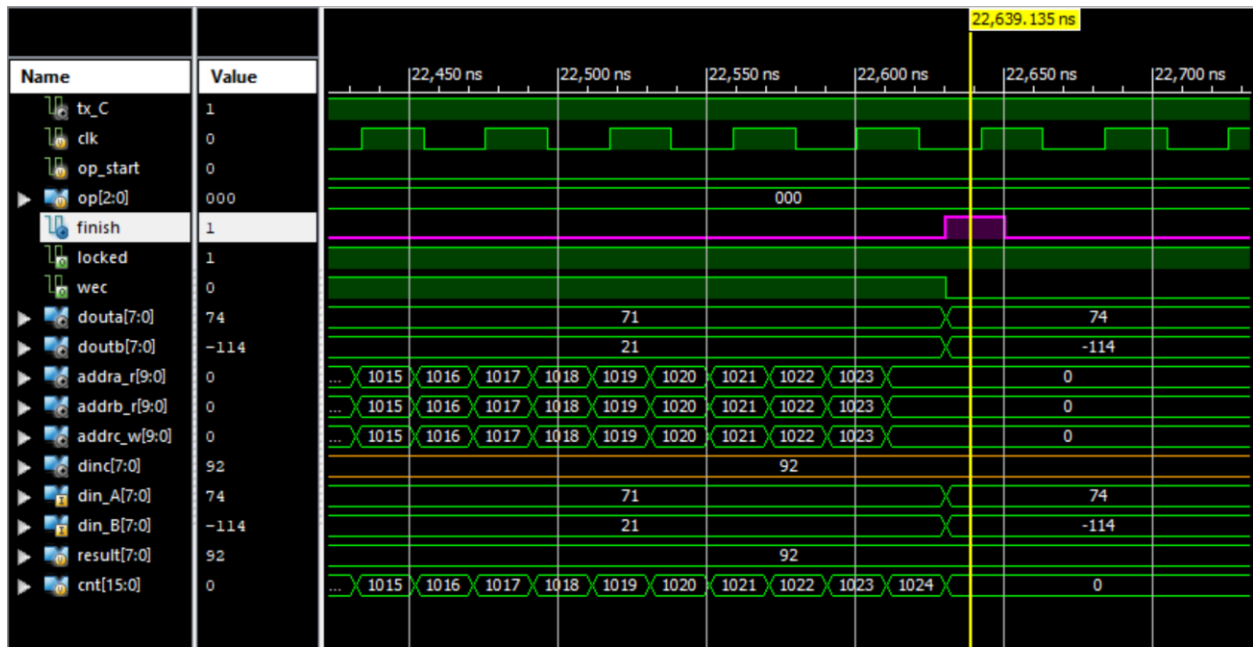

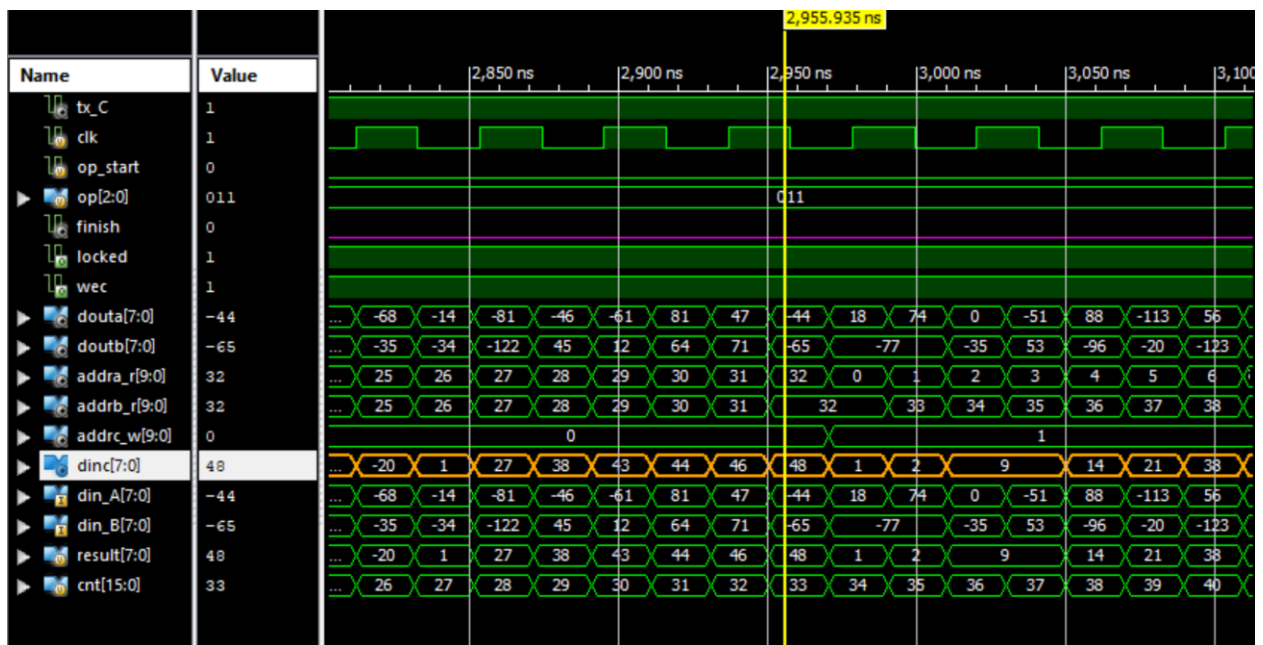

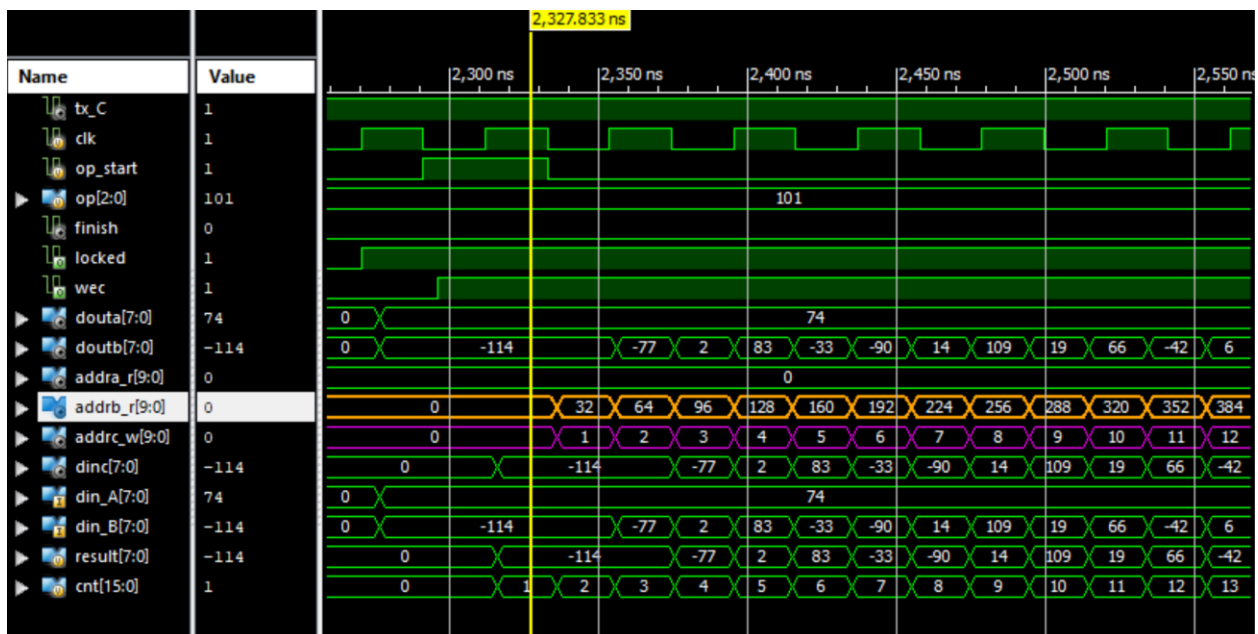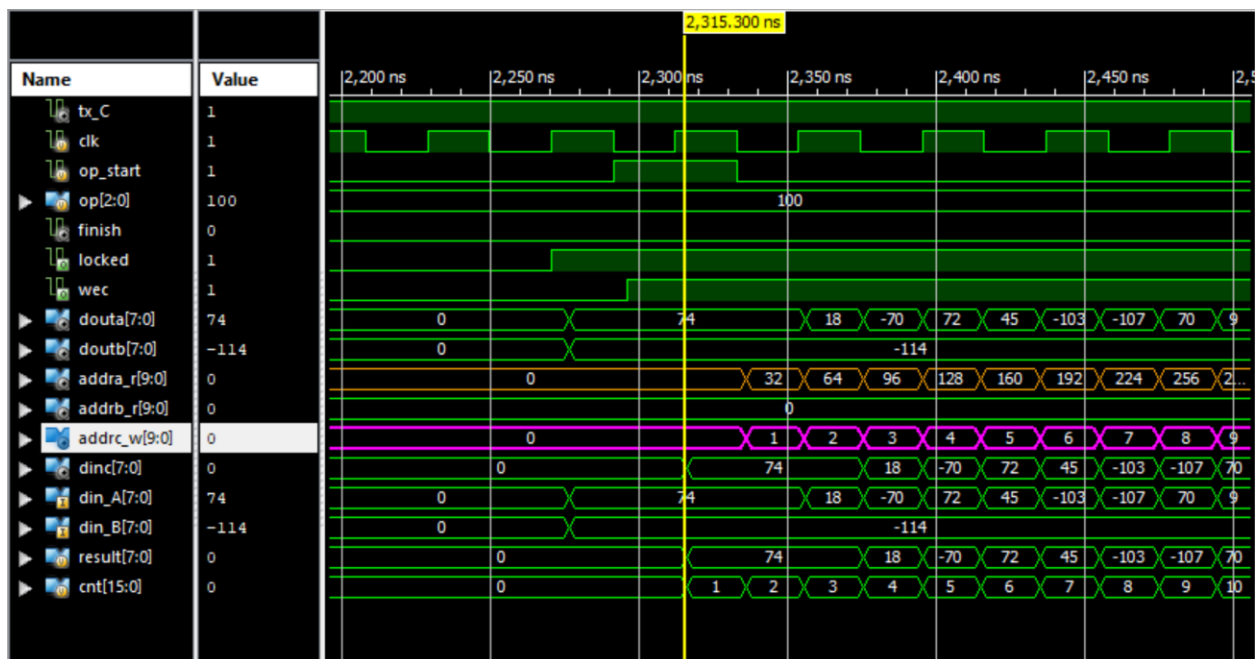

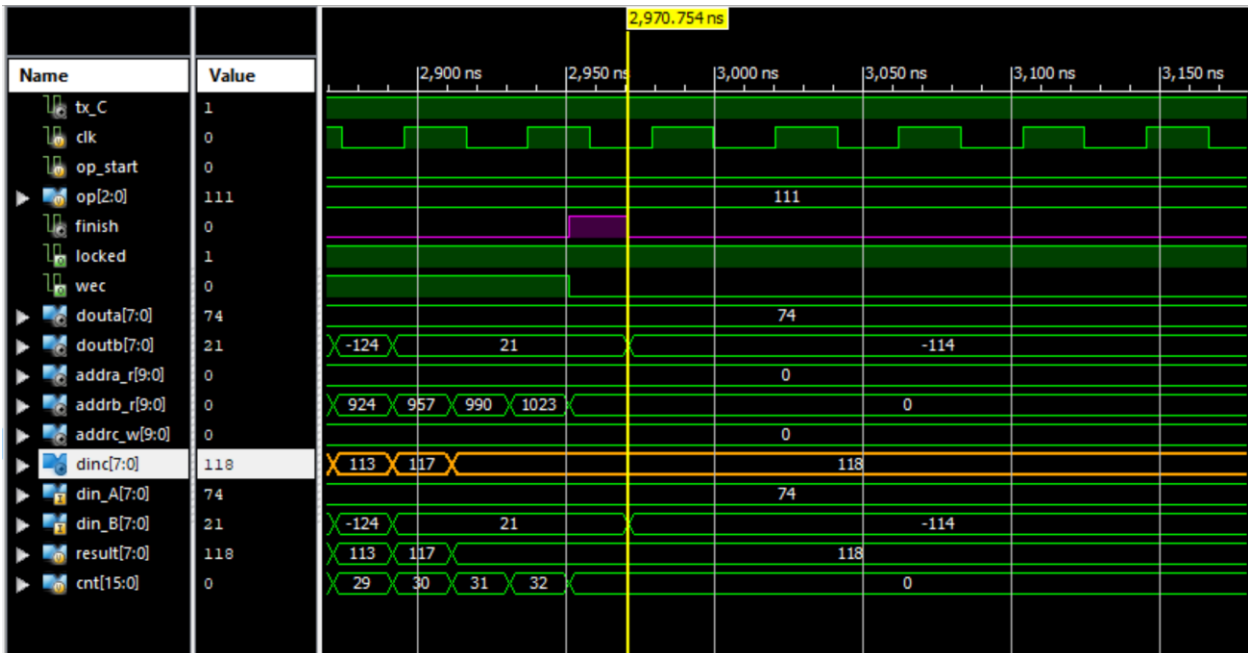

قسمت ب) ماژول **clk_gen** : این ماژول کلاک ورودی سیستم را که **24MHz** است را دریافت میکند و بوسیله ی یک **DCM** و عملیاتی دیگر کلاک ماژول **calc** که صد مگاهرتز و کلاک ماژولهای **uart** که **115200** هرتز هستند را تولید میکند . برای تولید **clk_calc** کافی است با استفاده از همان **DCM** کلاک ورودی بیست و چهار مگاهرتز را به **100** مگاهرتز تبدیل کنیم و در لبه های بالا رونده این کلاک صد مگاهرتزی اگر **LOCKED** فعال شده بود و کلاک ها آماده ی استفاده بودند ، **clk_calc** را نات کنیم تا سنکرون با لبه های کلاک صد مگاهرتزی تغییر کند و در واقع این خروجی هم یک کلاک صد مگاهرتزی شود . برای تولید کلاک **115200** هرتزی با یک تقسیم ساده میبینیم


$$72\text{MHz} / 115200 = 625$$

میشود بنابراین برای این کلاک بصورت دقیق ، چون **DCM** نمیتواند کلاک های کوچک را درست کند یک کلاک **72** مگاهرتزی تولید میکنیم و هر **625** بار یکبار **clk_uart** را نات میکنیم تا این کلاک کوچک تولید شود

ماژول **UART_rec** : این ماژول طبق پروتکل یورات باکلاک **115200** داده های سریال را از ورودی دریافت میکند و خانه های حافظه های **A** یا **B** را مقدار دهی میکند . برای این منظور کافی است از یک متغیر ده بیتی بنام **register** استفاده کنیم تا داده های ورودی داخل آن قرار گیرند و در هر کلاک یک واحد به سمت چپ شیفت پیدا کند و پس از گرفتن هر ده تا ورودی ، مقدار خود را چک کند اگر طبق پروتکل یورات استارت بیت (صفر) و استاپ بیت (یک) در ابتدا و انتهای این فریم ده بیتی باشند هشت بیت وسطی خود را بعنوان یک عدد هشت بیتی بردارد تا وارد خانه های ماتریس مورد نظر کند . پس از دریافت هر عدد هشت بیتی آنرا در خانه های یک ارایه دو بعدی بنام **matrix** قرار میدهم که **1024** تا خانه بطول هشت بیت دارد بنابراین با دریافت هر عدد هشت بیتی **counter** یک واحد زیاد میشود تا هر **1024** تا خانه ی این ارایه دو بعدی مقدار دهی شود و هنگامی که **counter** برابر **1024** شد ، یعنی تمامی عدد های هشت بیتی برای مقدار دهی به خانه های ماتریس دریافت شدند، منتظر میمانیم تا **write_start** یک شود و ما بتوانیم این اعداد را به بیرون ماژول هدایت کنیم تا روی حافظه ها نوشته شوند . برای اینکه بتوانیم نوشتن روی حافظه ها را کنترل کنیم از یک خروجی **data_valid** استفاده میکنیم که به **wea** یا **web** متصل میشوند زیرا با فعال شدن **write_start** باید بتوانیم مقادیر دریافتی در ماژول گیرنده را روی حافظه ها بنویسیم و برای این کار نیاز به کنترل پایه فعال ساز نوشتن حافظه ها داریم که از طریق فعال کردن **data_valid** در زمانی که روی حافظه ها مینویسیم ، به این هدف دست پیدا میکنیم

ماژول **UART_trans** : با فعال شدن **finish** و اتمام عملیات میتوانیم خانه های ماتریس **C** را آماده ی ارسال کنیم. برای ارسال **1024** تا خانه ی **C** از یک متغیر بنام **counter** که از صفر تا **1024** تغییر میکند استفاده میکنیم و هر بار که یک خانه ی این ماتریس ارسال شد ، یک واحد به این متغیر افزوده میشود . برای فرستادن بیت های هر خانه هنگامی که **data_valid** فعال بود ، در صورتی که مشغول ارسال دیگری نباشیم (**busy=0**) باشد میتوانیم ارسال

هشت بیت یک خانه ی خاص از ماتریس C را انجام دهیم که برای این کار باید ابتدا فریم متناسب با پروتکل یوارت یعنی {1,data,0} را تولید کنیم و در ده کلاک متوالی که بوسیله ی متغیر cnt کنترل میشود این فریم را ارسال میکنیم و پس از ارسال کل فریم طی یک کلاک متغیری که فریم در آن قرار میگیرد (shift_reg) را پاک میکنیم (shift_reg<=10'b11111111;) تا آماده ی ارسال خانه ی بعدی حافظه شویم و بدنبال آن آدرس حافظه ی C را یک واحد افزایش میدهیم تا ورودی ماژول خانه ی بعدی این حافظه شود. در واقع در این ماژول خواندن از حافظه ی C بوسیله ی خروجی addr کنترل میشود که به پایه آدرس خواندن C متصل است. این ماژول نیز همانند ماژول گیرنده یوارت با کلاک 115200 کار میکند

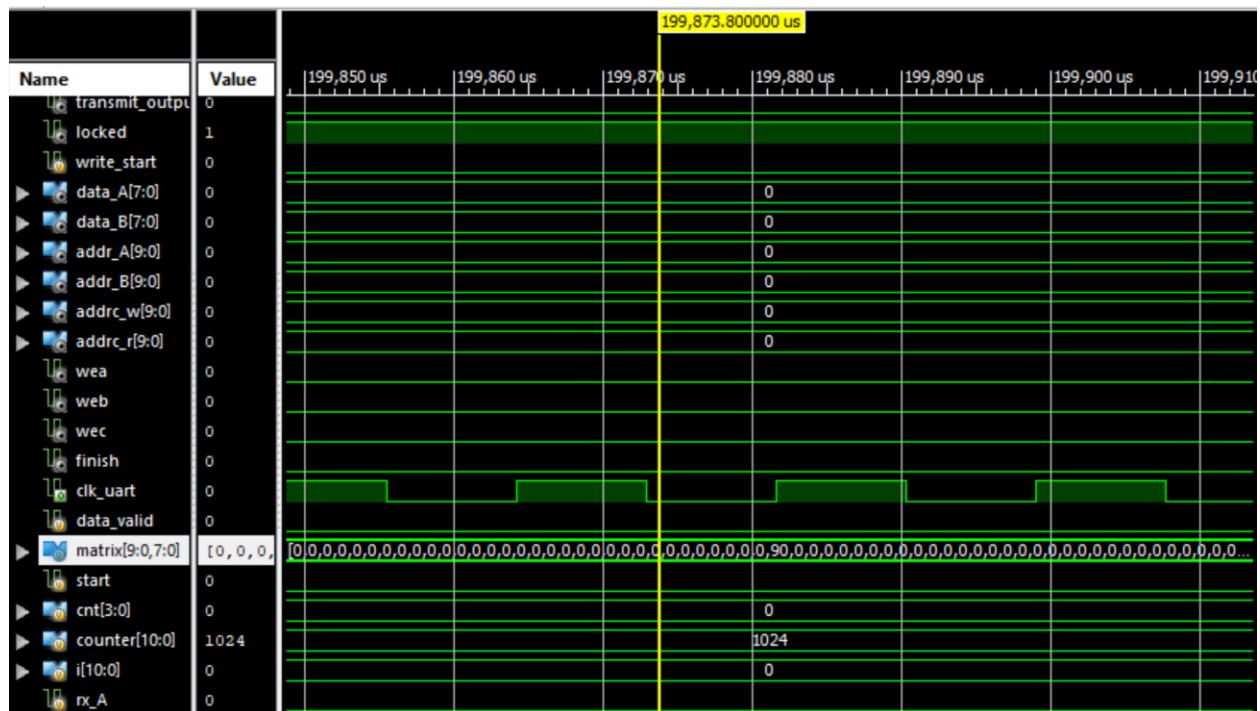

قسمت د) برای اینکه پورت ها را به پین ها طبق جدول متصل کنیم از **plan ahead** استفاده میکنیم

```
1 # PlanAhead Generated physical constraints
2 NET "clk" LOC = P50;
3 NET "rx_A" LOC = P81;
4 NET "rx_B" LOC = P83;
5 NET "tx_C" LOC = P85;
6 NET "Op_start" LOC = P111;
7 NET "Op[2]" LOC = P114;
8 NET "Op[1]" LOC = P115;
9 NET "Op[0]" LOC = P116;
10 NET "write_start" LOC = P119;
11 NET "transmit_output" LOC = P120;
```

با اعمال شرط گذاری زمانی میبینیم حداکثر فرکانس ورودی **50** و حداکثر کلاک پورت **35** و حداکثر کلاک محاسبات **251** مگاهرتز میباشد

Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors
1 Yes	TS_clk_gen_clk_calc = PERIOD TIMEGRP "clk_gen/clk_calc" 251 MHz HIGH 50%	SETUP HOLD	0.016ns 0.450ns	3.968ns	0 0
2 Yes	TS_clk_gen_clk_generator_clkout0 = PERIOD TIMEGRP "clk_gen_clk_generator_clkout0" TS_clk * 3 HIGH 50%	SETUP HOLD	2.659ns 0.469ns	4.007ns	0 0
3 Yes	TS_clk_gen_clk_generator_clkout1 = PERIOD TIMEGRP "clk_gen_clk_generator_clkout1" TS_clk * 4.2 HIGH 50%	SETUP HOLD MINPERIOD	3.832ns 0.438ns 3.031ns	0.929ns 1.730ns	0 0 0
4 Yes	TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 50 MHz HIGH 50%	MINLOWPULSE	15.000ns	5.000ns	0
5 Yes	TS_clk_gen_clk_uart = PERIOD TIMEGRP "clk_gen/clk_uart" 35 MHz HIGH 50%	SETUP HOLD	17.997ns 0.363ns	10.574ns	0 0

```

12 #Created by Constraints Editor (xc6slx9-tqgl44-3) - 2020/07/31
13 NET "clk" TNM_NET = clk;
14 TIMESPEC TS_clk = PERIOD "clk" 50 MHz HIGH 50%;
15 NET "clk_gen/clk_calc" TNM_NET = clk_gen/clk_calc;
16 TIMESPEC TS_clk_gen_clk_calc = PERIOD "clk_gen/clk_calc" 251 MHz HIGH 50%;
17 NET "clk_gen/clk_uart" TNM_NET = clk_gen/clk_uart;
18 TIMESPEC TS_clk_gen_clk_uart = PERIOD "clk_gen/clk_uart" 35 MHz HIGH 50%;
19

```