

به نام خدا



تکلیف سری سوم fpga

محدثه غفوری (9632133)

سوال 1) الف: برای حل این سوال دو رویکرد وجود دارد

1) به مدت یک ثانیه صبر کنیم و تعداد پالس هایی که در این مدت توسط سنسور دریافت میشود را شمارش کنیم و آنرا تقسیم بر دو کنیم زیرا با توجه به سوال هر دو پالس آمده نماینده یک دور موتور است . اما این رویکرد مناسبی نیست زیرا برای اعلام دور بر ثانیه موتور هر بار باید یک ثانیه صبر کنیم و نمیتوان تغییرات دور موتور را که در زمان هایی زیر یک ثانیه اتفاق می افتد را گزارش کنیم

2) در این رویکرد با دریافت هر پالس بوسیله ی یک کانتر مدت زمان یک بودن پالس را بر اساس کلاک مرجع ورودی یعنی 40MHz اندازه گیری میکنیم . باتوجه به اینکه duty cycle پالس های ورودی 50 درصد است همین مدت زمان هم پالس صفر است اما با توجه به آنکه باید دو پالس برای یک دور موتور در نظر گرفته شود داریم

$T=25ns$, cnt= the number of clock edge when pulse is 1

$t1=\text{the duration of being 1} = T * cnt$

$t0=\text{the duration of being 0} = T * cnt$

duration of one pulse = $2 * T * cnt$

duration of two pulse which shows 1 cycle of motor = $2 * 2 * T * cnt$

1 cycle $\rightarrow 4 * T * cnt$ (s)

? $\rightarrow 1$ (s)

$? = 1 / (4 * T * cnt)$ cycle/second

Out = $1 / (4 * 25ns * counter) = 10^7 / counter$

با توجه به توضیحات بالا برای آنکه بتوانیم سریع تر دور بر ثانیه موتور را گزارش کنیم تنها به مشاهده و اندازه گیری زمان یک بودن یک پالس نیاز داریم زیرا در زمان صفر شدن پالس کانتری که میزان زمان یک بودن را محاسبه کرده است تحت عملیات قرار میگیرد تا خروجی و تعداد دور بر ثانیه را به ما بدهد در اینجا علاوه بر کانتر cnt از یک کانتر کمکی counter نیز استفاده کردیم تا محاسبات را بوسیله ی ان انجام دهیم زیرا cnt با صفر شدن پالس باید صفر و پاک شود تا بتواند هنگام دیدن پالس بعدی مدت زمان یک بودن (تعداد لبه ی بالارونده ی کلاک مرجع) را بدرستی و مستقل از پالس قبلی اندازه گیری کند توجه شود که اگر reset مازول فعال شود خروجی و تمامی رجیستر های درگیر برای نمایش خروجی باید صفر و پاک شوند . در این حالت اگر بعد از فعال شدن ریست زمانی ریست دوباره 0 شود که پالس صفر باشد برای آنکه counter صفر شده است و خروجی بی نهایت تولید میشود با گذاشتن یک شرط به برنامه میگوییم تا آمدن لبه ی بالارونده ی پالس و یک شدن ان خروجی را صفر نمایش دهد و مانع از بی نهایت شدن خروجی میشویم

ب : دور موتور در حالت اول rpm 1000 و یا $16 \sim 50/3 = 1000/60$ است (چون محاسبات مازول

بصورت صحیح انجام میشود از قسمت اعشار دور بر ثانیه موتور صرف نظر میشود و آنرا دور میریزد)

$$50 / 3 = \text{out} = 10^7 / \text{counter} \rightarrow \text{counter} = 6 * 10^5$$

مدت زمان یک یا صفر بودن یک پالس $t = 6 * 100000 * 25\text{ns} = 15 \text{ ms}$

$$1 \text{ (s)} / 15 \text{ ms} \sim 66$$

برای تولید پالس مربوط به این دور خاص موتور (rpm 1000) به اندازه یک ثانیه باید 66 تا 15 میلی ثانیه صفر و یک (پالس را تغییر سطح بدهیم) تولید کنیم یا به عبارتی 33 تا پالس با دوره تناوب 30 ms تولید کنیم

دور موتور در حالت دوم rpm 2000 یا $100/3 \sim 2000/60$ است

$$100 / 3 = \text{out} = 10^7 / \text{counter} \rightarrow \text{counter} = 3 * 10^5$$

مدت زمان یک یا صفر بودن یک پالس $t = 3 * 100000 * 25\text{ns} = 7.5 \text{ ms}$

$$1 \text{ (s)} / 7.5 \text{ ms} \sim 133$$

برای تولید پالس مربوط به این دور خاص موتور (rpm 2000) به اندازه یک ثانیه باید 133 تا 7.5 میلی ثانیه صفر و یک (پالس را تغییر سطح بدهیم) تولید کنیم یا به عبارتی 66 تا پالس با دوره تناوب 15 ms تولید کنیم بنابراین مقدار 133 به 66 تای قبلی در حلقه ی for تست پنج اضافه میشود تا این پالس را نیز تولید کند

دور موتور در حالت سوم rpm 3000 یا $3000/60=50$ است

$$50 = \text{out} = 10^7 / \text{counter} \rightarrow \text{counter} = 2 * 10^5$$


مدت زمان یک یا صفر بودن یک پالس $t = 2 * 100000 * 25\text{ns} = 5\text{ms}$

$$1 \text{ (s)} / 5 \text{ ms} = 200$$


برای تولید پالس مربوط به این دور خاص موتور (rpm 3000) به اندازه یک ثانیه باید 200 تا 5 میلی ثانیه صفر و یک (پالس را تغییر سطح بدهیم) تولید کنیم یا به عبارتی 100 تا پالس با دوره تناوب 10 ms تولید کنیم بنابراین مقدار 200 به 66+133 تای قبلی در حلقه ی for تست پنج اضافه میشود تا این پالس را نیز تولید کند

نتایج شبیه سازی و waveform ها


حالت 1000 دور بر دقیقه

 

حالت 2000 دور بر دقیقه

 


حالت 3000 دور بر دقیقه

 


حالت reset فعال


با وجود تولید پالس خروجی صفر میشود

 

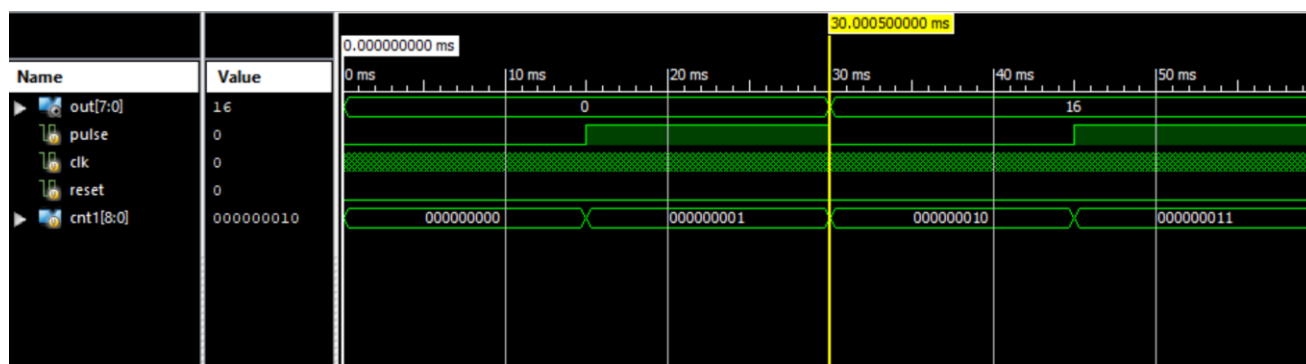
تولید پالس اول با دوره تناوب 30 میلی ثانیه



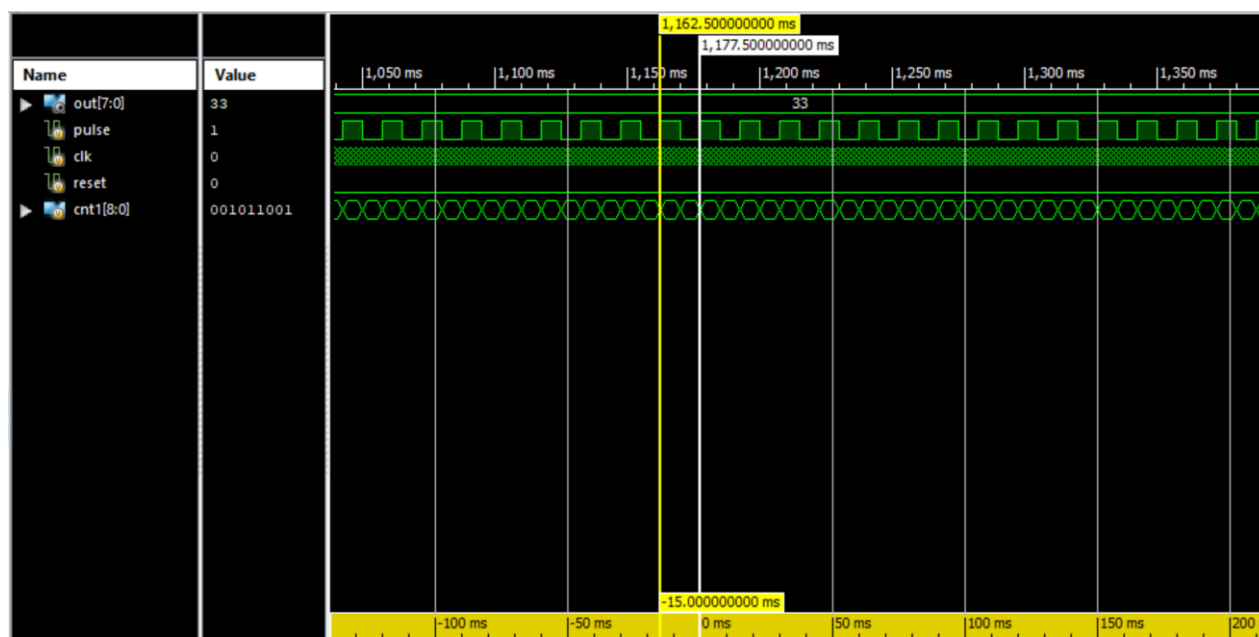تولید پالس دوم با دوره تناوب 15 میلی ثانیه



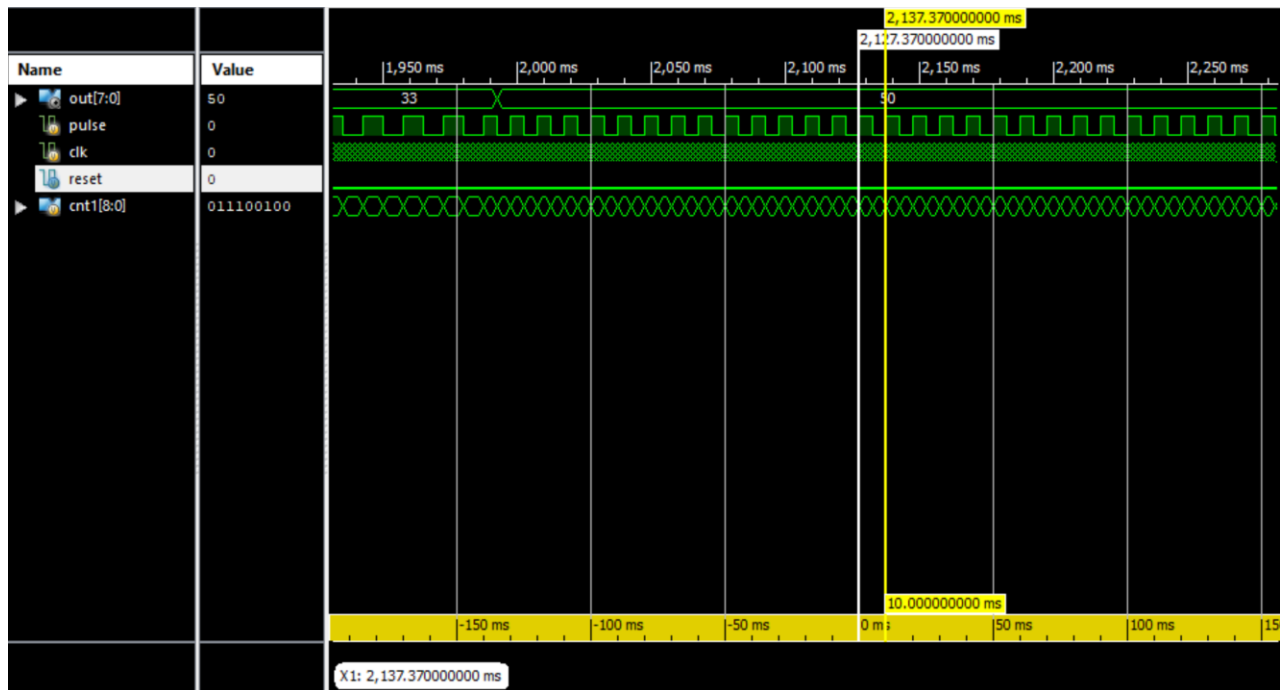تولید پالس سوم با دوره تناوب 10 میلی ثانیه




سوال 2) الف : در این حالت با در نظر گرفتن همپوشانی چون **string1** چهار بیتی است بنابراین ورودی را تک به تک دریافت کرده و در یک بافر بطول 4 بیت (بنام **register**) قرار میدهیم تا برای مقایسه با **string1** از آن استفاده کنیم . حال با استفاده از یک **cnt** گرفتن ورودی را در لبه ی بالارونده کلاک کنترل میکنیم و چون هر **frame** ورودی 20 بیت طول دارد این کانتر باید برای شمارش این مقدار 5 بیتی باشد .


برای آنکه بتوانیم همپوشانی ها را هم اثر دهیم باید برای هر ورودی در کنار ورودی های قبلی مقایسه با **string1** را انجام دهیم بدین منظور ورودی را با **register [3:1]** که بافر مورد نظر است **concatenate** میکنیم و داخل همین بافر قرار میدهیم تا بتوانیم یکی یکی روی **frame** ورودی حرکت کنیم و در صورتی که با دنباله مورد نظر برابر بود **a** یک عدد افزایش میابد سپس پس از دریافت یک **frame** بیست بیتی خروجی را نمایش میدهیم و برای آماده شدن برای دریافت بیست بیت دوم بافر و کانتر را پاک میکنیم و خروجی را نمایش میدهیم . از آنجایی که برای شمارش **string1** جدید روی ورودی جدید باید مقدار **a** از صفر شروع شود چون دستورات **non blocking** هستند میتوان مقدار **a** را نیز قبل شروع دریافت ورودی بعدی صفر کرد زیرا میدانیم با وجود همزمانی دستورات مقدار قبلی **a** در خروجی یعنی **n** قرار داده میشود و پس از لبه ی کلاک مقدار **a** صفر میشود

نتایج شبیه سازی و waveform ها

 Frame ورودی = 0110 , 10001101100001100110



 Frame ورودی دوم = 01111111001111111111 و string1=1111



توجه : برای مشاهده هر دو ورودی و نتایج آن زمان شبیه سازی باید بیش از 1 میکرو ثانیه باشد در حدود 2 میکرو ثانیه

ب: در این قسمت میخواهیم بدون در نظر گرفتن همپوشانی ها تعداد string1 را در یک frame بیست بیتی از string2 شمارش کنیم بدین منظور یک counter تعریف میکنیم با شروع این کانتر از صفر تا 3 صبر میکنیم تا در طی چهار کلاک متغیر register پر شود در واقع ورودی string2 را تا 4 بیت به این رجیستر میدهیم سپس هنگامی که بیت چهارم دریافت شد counter برابر 4 میشود و حال میتوان register را با string1 مقایسه کرد . در صورتی که برابر باشند به متغیر a که این تعداد را می شمارد و آنرا در خود نگه میدارد یک واحد اضافه میشود و از انجایی که بدون هم پوشانی بررسی میکنیم این قسمت از frame بیست بیتی باید کنار گذاشته شود و دوباره وارد مقایسه نشود(و از ادامه ی این قسمت دوباره بررسی ها انجام شود) متغیر register برابر 0 میشود تا قسمت های

بعدی را بگیرد و ادامه ی مقایسه را انجام دهد اما اگر با 4 شدن **counter** دو متغیر **string1** , **register** برابر نبودند باید یک بیت ورودی دیگر از **string2** وارد شود و دوباره عملیات مقایسه انجام شود یعنی در این حالت تا هنگامی که **string1** , **register** برابر نشدند ما به گرفتن ورودی ادامه میدهیم تا هنگامی که بیست بیت دریافت شود و یا برابری اتفاق بیفتد


هنگامی که هر بیست بیت **frame** دریافت شد متغیر **a** را که تعداد برابری ها را شمارش میکرد در خروجی قرار میدهیم و **register** را **high impedance** میکنیم تا تداخلی با شمارش روی **frame** بعدی رخ ندهد

متغیر **cnt** کنترل میکند که بیست بیت در بیست کلاک وارد شوند و بعد از دریافت کل بیت ها طی یک کلاک اضافی خروجی را دریافت و متغیر ها برای گرفتن بیست بیت بعدی پاک شوند


از آنجایی که دستورات این الگوریتم از نوع **blocking** هستند و در همان لبه متغیر ها **update** میشود هنگامی که **counter** برابر 3 است وارد شرط که میشویم یک ورودی دریافت میکنیم و در همان لبه **counter** برابر 4 میشود و شرط **counter == 4** برقرار میشود و وارد عملیات مقایسه میشود و اگر **string1** , **register** برابر نباشند در همان لبه که یک ورودی دریافت کرده بودیم در **statement** این شرط نیز یک ورودی دریافت میکنیم در واقع بجای دریافت هر ورودی در هر لبه در واقع در یک لبه کلاک دو ورودی دریافت میشود و عملیات مقایسه را مختل میکند زیرا باید با دریافت هر ورودی مقایسه انجام گیرد و در صورت برابری کل ان قسمت از بیست بیت دور ریخته شوند یا ورودی بعدی گرفته شود با دریافت دو ورودی در یک لبه نمیتوان بصورت صحیح روی این بیست بیت حرکت کرد و شمارش را انجام داد بنابراین یک متغیر دیگر **cnt2** تعریف میکنیم تا چک کند اگر در یک کلاک ورودی دریافت شد دیگر در ان کلاک ورودی دریافت نشود و بعد از انجام عمل مقایسه در کلاک های بعدی ورودی دریافت شود برای این منظور **cnt2** را در هر کلاک با **cnt** برابر قرار میدهیم و اگر ورودی دریافت شد **cnt2** را یک واحد افزایش میدهیم که با **cnt** برابر نباشد و در ان کلاک ورودی دیگری دریافت نشود

نتایج شبیه سازی و waveform ها

 
Frame ورودی = 0110 , 10001101100001100110



 Frame ورودی دوم = 01111111001111111111 و string1=1111



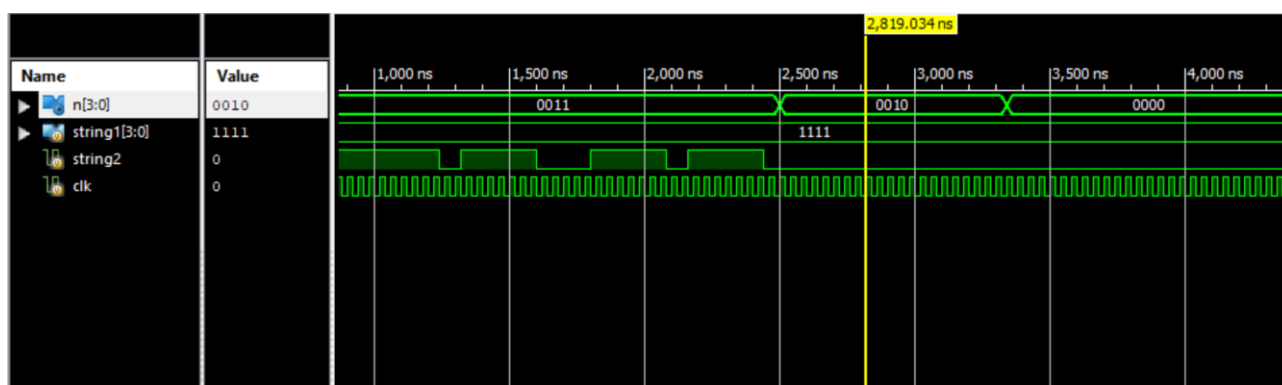Frame ورودی سوم = 01111111001111111000 و string1=1111



سوال 3) مطابق با بلوک دیاگرام سوال ابتدا ورودی اول **frame** چهار بیتی با **shiftreg[4]** عملیات **xor** میشود سپس این حاصل وارد **shiftreg[0]** و وارد **shiftreg[1]** میشود و مقدار **shiftreg[1]** با حاصل اولین **xor** عملیات **xor** میشود سپس وارد **shiftreg[2]** و **shiftreg[3]** و **shiftreg[4]** میشود این عملیات تا جایی که تمامی بیت های هر **frame** چهار بیتی وارد بلوک سوال شوند و عملیات های مورد نظر روی آنها انجام شود ادامه میابد


در نهایت هنگامی که هر چهار ورودی اعمال شد (طی 4 کلاک چهار بیت ورودی دریافت شده و در هر کلاک این بلوک کاملاً اجرا شده و مقدار **shiftreg[4]** بروزرسانی میشود) و این عملیات فیدبک دار روی همه بیت ها انجام شد خروجی آماده ی نمایش است حال با نمایش خروجی باید آماده ی دریافت چهار بیت بعدی شویم بنابراین باید تمامی شیفت رجیستر های بلوک دیاگرام سوال پاک و صفر شوند برای این عملیات دو روش وجود دارد :

1) بعد از ورود بیت چهارم هر **frame** به طول **shiftreg** که 5 بیت طول دارد 0 وارد بلوک دیاگرام سوال کنیم تا کاملاً پاک شوند و آماده ی دریافت **frame** بعدی شود


2) در لبه ی پایین رونده ای که بیت چهارم یعنی بیت آخر هر **frame** را وارد بلوک دیاگرام میکنیم در لبه ی بالا رونده ی بعدی عملیات تولید کد **crc** با آخرین بیت انجام میشود و در لبه ی بالا رونده ی بعد از آن خروجی را از **shiftreg** میخوانیم و در این هنگام کل **shiftreg** را صفر میکنیم و تک تک بیت های انرا پاک و صفر میکنیم تا آماده ی دریافت **frame** بعدی شود ! از آنجایی که هنگامی که آخرین ورودی هر فریم را اعمال میکنیم (لبه ی پایین رونده کلاک) تا دریافت خروجی و پاک شدن رجیستر بلوک دیاگرام برای آماده شدن گرفتن **frame** بعدی به اندازه ی دو لبه ی بالا رونده (یکی انجام عملیات روی بیت آخر هر **frame** و یکی دریافت خروجی و پاک کردن **shiftreg**) باید صبر کنیم یعنی دو کلاک باید زمان بدهیم تا **frame** بعدی برا بتوانیم اعمال کنیم از آنجایی که کلاک در نظر گرفته شده در تست بنچ 20MHz (دوره تناوب 50ns) است زمان دو کلاک برابر 100ns است بنابراین بین اعمال هر **frame** ورودی خواسته شده 100ns# تاخیر اعمال میشود تا خروجی ها صحیح و معتبر باشند و با قبلی ها تداخل پیدا نکنند . و از این طریق از صرف تعداد کلاک و زمان بیشتر با دادن 5 کلاک تاخیر به بلوک یا وارد کردن 5 تا 0 به بلوک برای پاک شدن **shiftreg** خودداری کرده ایم

نتایج شبیه سازی و waveform ها


"0000"

 


"0010"

 


"0111"

 


"1001"

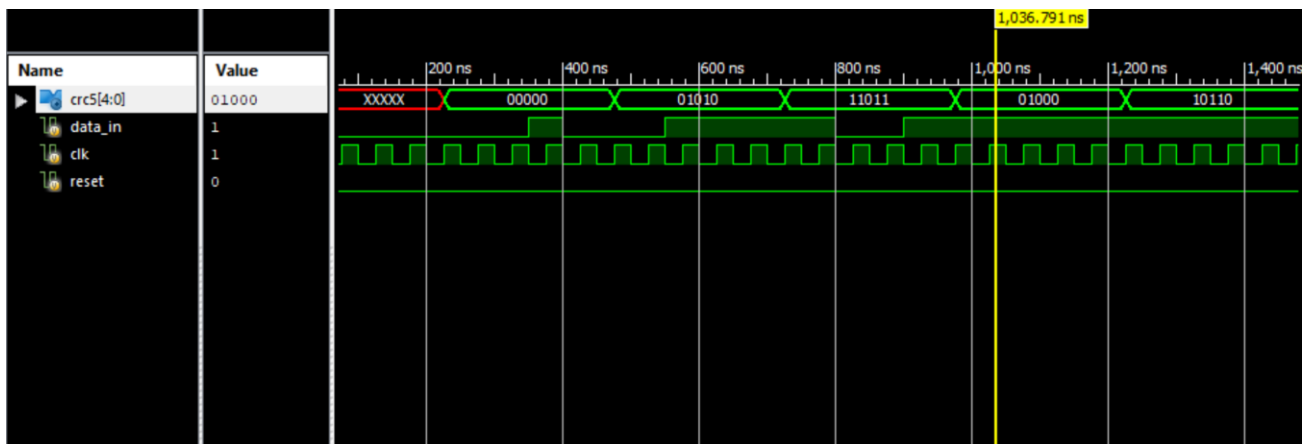

" 1111 "

 

Reset=1

 

سوال (4) پروتکل **UART** مخفف Universal Asynchronous Receiver And Transmitter هنگام ارسال دیتا علاوه بر دیتا تعدادی بیت کنترلی نیز با آن ارسال می شود که به این مجموعه اصطلاحاً یک فریم **frame** گفته می شود

بیت شروع **START** : در وضعیتی که ارسال و دریافت صورت نمی‌گیرد خط انتقال در حالت یک منطقی است. با ایجاد یک لبه پایین رونده توسط فرستنده ، گیرنده از فرستاده شدن اطلاعات آگاه شده و آماده دریافت می‌شود بنابراین بیت شروع صفر منطقی است

بیت های داده **DATA** : بیت‌های داده اطلاعات اصلی را منتقل می‌کند و می‌تواند متغیر باشد. تعداد این بیت‌ها باید در فرستنده و گیرنده به صورت یکسان تنظیم شود که در این سوال 8 بیت است

بیت پایان **STOP** : در انتهای داده برای اعلام اتمام دریافت داده قرار می‌شود و چون خط انتقال در حالتی که ارسال و دریافت ندارد یک منطقی است بیت پایان نیز یک منطقی خواهد بود

در این سوال بعلت مشخص نکردن **BAUD RATE** نمونه برداری از داده‌ها همزمان با لبه ی بالا رونده ی کلاک وارد شده به ماژول انجام می‌گیرد و بیت توازن هم نداریم


بنابر توضیحات بالا **frame** این سوال ده بیت طول دارد بیت **msb** آن یک منطقی و **lsb** آن صفر منطقی است و همچنین داده‌ها به ترتیب از کم ارزش به پر ارزش دریافت میشوند بنابراین در یک مجموعه دیتا ده بیتی هر گاه پرارزش ترین بیت یک باشد و کم ارزش ترین بیت صفر باشد 8 بیت وسط دیتای ارسال شده تحت پروتکل **uart** خواهد بود

بر این اساس یک حافظه به طول ده بیت بنام **register** در نظر می‌گیریم که بعلت آنکه وضعیت عادی خط که ارسال و دریافتی نباشد یک منطقی است مقدار اولیه این حافظه ده بیتی **10'b11111111** خواهد بود و با **concatenate** کردن حافظه با ورودی این حافظه **update** میشود و زمانی برای گرفتن داده از خط انتقال صورت می‌گیرد که ورودی اولین بار صفر شود سپس بعد از گرفتن دیتا و یک شدن آخرین بیت **frame** میتوان هشت بیت وسط را روی خروجی قرار داد و در این هنگام است که خروجی معتبر بوده و **data_valid** برابر یک میشود

از انجایی که پس از دریافت باید خط انتقال به وضعیت یک منطقی برگردد و گیرنده دوباره آماده ی دریافت **frame** بعدی شود **register** نیز باید به مقدار اولیه خود یعنی **10'b11111111** باز گردد بنابراین بوسیله ی کانتر **cnt** که با لبه ی بالا رونده ی کلاک ماژول تغییر میکند پس از ده لبه کلاک و گرفتن یک فریم کامل کانتر صفر شده و آماده ی دریافت **frame** بعدی میشویم و برای مشخص کردن اینکه تا زمان اتمام دریافت و یک شدن **data_valid** خروجی معتبر نیست انرا **high impedance** میکنیم و با صفر شدن کانتر منتظر دریافت ورودی بعدی میشویم

نتایج شبیه سازی و waveform ها

دیتا فریم 1110001010

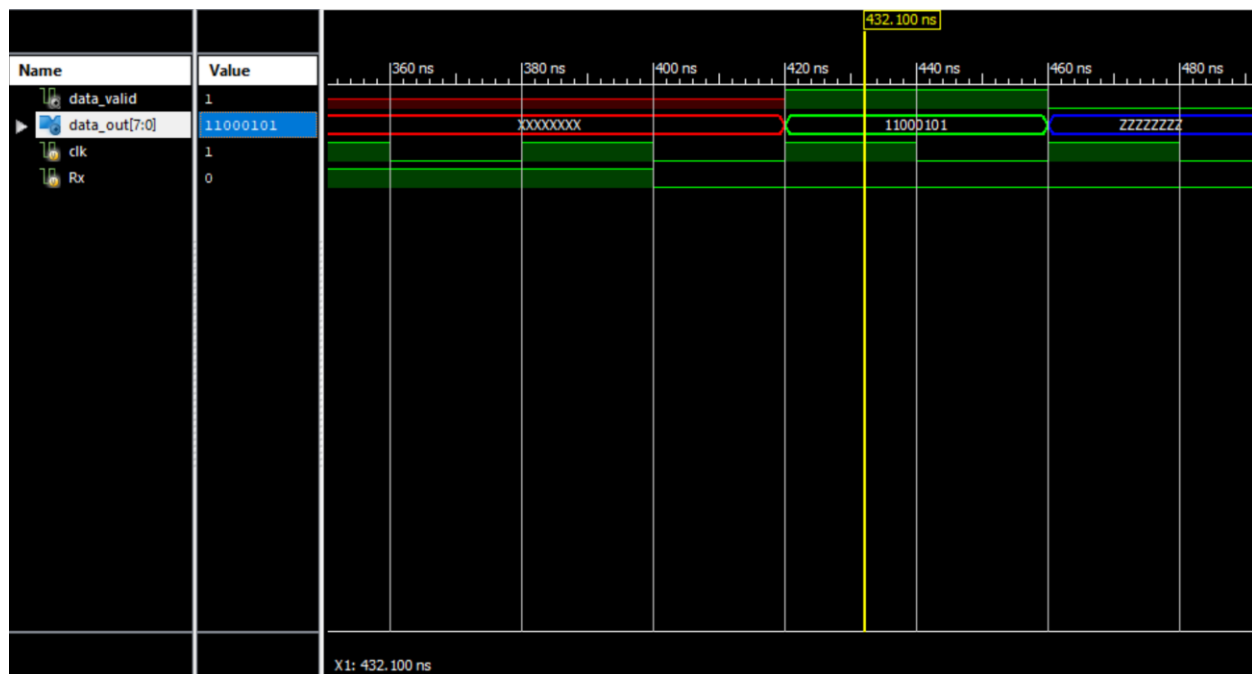

دیتا فریم 1110101110

