



به نام خدا

تکلیف سری پنجم درس زبان‌های توصیف سخت‌افزار و مدارات

آخرین زمان تحویل: 9 خرداد ماه 1399

نکاتی در مورد انجام و ارسال تکالیف:

- 1- برای هر ماژول که می‌نویسید، یک فایل v. جداگانه در نظر بگیرید. همه‌ی ماژول‌ها را در یک فایل v. ننویسید.
- 2- ماژول Testbench هر سوال را حتماً به همراه سایر ماژول‌ها ارسال فرمایید.
- 3- برای تحویل تکلیف یک گزارش مختصر از نحوه‌ی انجام تکالیف یا پاسخ به سوالات مطرح شده نیاز است. این گزارش در قالب PDF خواهد بود. دقت کنید که نیاز به کپی کردن کدها در داخل گزارش نیست؛ بلکه فایل کدها بصورت جداگانه باید ارسال شود.
- 4- توجه فرمایید که نیازی به ارسال همه‌ی فایل‌های پروژه‌ی نرم‌افزار ISE نیست! فقط فایل‌های v. را در کنار گزارش ارسال فرمایید.
- 5- در نهایت یک فایل زیپ به شکل HW5_StudentID.zip حاوی گزارش و فایل‌های v. را قبل از موعد تحویل در سامانه دروس آپلود فرمایید.
- 6- زدن دکمه‌ی Hand In پس از آپلود فراموش نشود.

سوال اول

مابین یک فرستنده و گیرنده، داده‌ها با پروتکلی مشابه اینترفیس UART رد و بدل می‌شوند با این تفاوت که داده‌ها به جای 8 بیتی، 7 بیتی می‌باشند. از این هفت بیت، 4 بیت آن داده خواهد بود و 3 بیت دیگر نقش چک کردن خطا را ایفا می‌کنند. وظیفه‌ی شما این است که ماژولی طراحی کنید که 4 بیت داده را به شکل موازی از کاربر دریافت کرده، 3 بیت چک کردن خطا (parity) را به آن اضافه کرده و آن را به صورت سریال ارسال کند. همچنین لازم است که در سمت گیرنده نیز ماژول طراحی شود که با دریافت این هفت بیت (به شکل سریال)، اقدام به ساختن سه بیت Check Bits کرده تا در صورت بروز خطا آن را اصلاح کند. نحوه‌ی ساختن این بیت‌ها به طور کلی در زیر بیان شده است:

$$p0 = [x2] \text{ xor } [x4] \text{ xor } [x6]$$

$$p1 = [x2] \text{ xor } [x5] \text{ xor } [x6]$$

$$p3 = [x4] \text{ xor } [x5] \text{ xor } [x6]$$

داده‌های آماده به ارسال در ماژول فرستنده: $x2, x4, x5, x6$

بیت‌های چک کردن خطا (parity Check): $p0, p1, p3$ به شکل روبرو محاسبه می‌شوند.

داده‌ها در یک قالب هفت بیتی به شکل $\{x6, x5, x4, p3, x2, p1, p0\}$ (که $x6$ پر ارزش است) از فرستنده به سمت گیرنده ارسال می‌شوند. در سمت گیرنده، پس از دریافت این هفت بیت (که مشخص نیست تحت تاثیر نویز درست دریافت

شده است یا خیر)، لازم است که سه بیت از روی آن‌ها ساخته شود. در این رابط فرض شده است که حداکثر یک بیت خطا در هر بسته‌ی هفت تایی ممکن است رخ دهد. بنابراین با تعیین مکان آن خطا، می‌توان آن را اصلاح کرده و به داده‌ی معتبر دست یافت. نام این سه بیت، $c0, c1, c2$ خواهد بود که نحوه‌ی محاسبه‌ی آن‌ها با فرض اینکه هفت داده‌ی دریافتی به شکل $\{r6, r5, r4, r3, r2, r1, r0\}$ (پَر ارزش است) باشد، مطابق روابط روبرو است:

$$\begin{aligned}c0 &= [r0] \text{ xor } [r2] \text{ xor } [r4] \text{ xor } [r6] \\c1 &= [r1] \text{ xor } [r2] \text{ xor } [r5] \text{ xor } [r6] \\c2 &= [r3] \text{ xor } [r4] \text{ xor } [r5] \text{ xor } [r6]\end{aligned}$$

در نهایت عدد سه بیتی $\{c2, c1, c0\}$ نشان‌دهنده‌ی شماره بیتی است که در آن خطا رخ داده است. به طور مثال اگر مقدار آن 3 شود به این معنی است که داده‌ی $x2$ از سمت فرستنده، اشتباه دریافت شده است و باید معکوس شود (NOT) تا به داده‌ی معتبر برسیم.

موارد خواسته شده به طور خلاصه:

1- مازول فرستنده

1-1 Task مربوط به محاسبه parity

1-2 چیدن داده‌ها در کنار هم و ارسال آن

2- مازول گیرنده

2-1 Function مربوط به ساختن بیت‌های Check

2-2 عملیات تصحیح خطا با توجه به بیت‌های Check

2-3 نشان دادن داده‌ی معتبر

3- مازول تست این رابط، به نحوی که ارسال و دریافت با و بدون خطا هر دو شبیه‌سازی شوند.

ماژول‌ها نوشته شده را شبیه‌سازی کرده و نتایج شبیه‌سازی را در گزارش ضمیمه کنید. برای شبیه‌سازی یک **testbench** طراحی کنید که هر دو مازول فوق مستقیماً در آن **instant** شده باشد. حداقل 10 داده 4 بیتی را به فرستنده تحویل دهید و خروجی گیرنده را چک کنید. حداقل در 3 مورد از 10 داده فوق در انتقال سیگنال سریال از فرستنده به گیرنده یک بیت خطا ایجاد کنید و نتیجه را مشاهده کنید. حداقل در یک مورد از 10 مورد فوق، در مسیر انتقال داده از فرستنده به گیرنده 2 بیت خطا ایجاد کنید و نتیجه را مشاهده کنید.

برای انتقال داده از فرستنده به گیرنده به جای اتصال مستقیم پورت خروجی فرستنده به گیرنده از دستور **assign** استفاده کنید تا در لحاتی که دوست دارید بتوانید خطا ایجاد کنید.

سوال دوم)


روباتی در یک کارخانه وظیفه‌ی مدیریت خط تولید را بر عهده دارد. این روبات با استفاده از داده‌هایی که از سنسورهای مختلف دریافت میکند، تصمیم به انجام کارهای مختلف می‌گیرد. فرکانس کاری روبات 4 مگاهرتز است. در هر پالس ساعت، اطلاعات 4 سنسور از خط تولید خوانده میشود که به شرح زیر هستند:

1- سنسور دمایی دستگاه: اگر دمایی دستگاه از حد مجاز بیشتر شود، این سنسور مقدار یک را به روبات می‌فرستد و در غیر این صورت مقدارش صفر است. روبات باید در صورت تشخیص دمایی زیاد دستگاه را خاموش کند تا زمانی که مجدداً شرایط برای روشن شدن فراهم باشد.

2- سنسور گیر کردن دستگاه: این سنسور هم مانند سنسور بالا عمل میکند اما با این تفاوت که وقتی اشکال رخ میدهد، برای راه اندازی مجدد دستگاه لازم است که تکنسین مشکل را حل کند و توسط یک کلید فشاری به روبات اعلام کند که مشکل برطرف شده و میتواند دستگاه را مجدداً راه اندازی کند.

3- سنسور کم شدن مواد اولیه: این سنسور هم مانند سنسور اول عمل میکند. برای پاسخ به این سنسور روبات باید خروجی **Low Material** را فعال کند و به مدت **2** دقیقه منتظر بارگزاری مواد اولیه شود (منتظر خاموش شدن سیگنال سنسور شود). اگر ظرف مدت دو دقیقه مواد اولیه تامین نشوند، خط تولید خاموش میشود و فقط در صورت اعلام تکنسین توسط همان کلید فشاری که در سنسور دوم وجود داشت و بارگزاری مجدد مواد اولیه (خاموش شدن سیگنال سنسور) مجددا روشن میشود.

 
4- سنسور خطای مرگبار: این سنسور هم مانند سنسور اول عمل می کند. در صورت بروز خطای مرگبار باید خط تولید کاملاً خاموش شده و اذیر خطر که به خروجی warning متصل است فعال شود. برای خروج از این حالت و بازگشت به حالت عادی روبات ریست شود.




روبات را به نحوی شبیه سازی کنید که وقوع هر چهار اتفاق شبیه سازی شود. طراحی شما باید با ماشین حالت صورت گیرد (نتایج شبیه سازی در گزارش آورده شود).

سوال سوم)

 یک سیستم کنترل کننده‌ی فرایند ماشین حالتی به شکل رو به رو دارد. کد وریلاگ این سیستم کنترل کننده را با در نظر گرفتن ورودیها و خروجیهای مناسب بنویسید. نتایج شبیه سازی را به همراه نتایج **RIL** ضمیمه کرده و به همراه کد نوشته شده ارسال نمایید. (یک سناریوی شبیه سازی بگویید. مثلا از فلان حالت شروع شود و به فلان حالت برود)



سوال چهارم)

 

با استفاده از ماشین حالت یک FIFO سنکرون به عمق 1kByte که عرض بیت داده ی ورودی و خروجی آن 8 باشد. برای طراحی این فیفو ابتدا یک حافظه RAM دو پورت با استفاده از core generator تولید کنید و سپس با تعریف دو اشاره گر `read_addr` و `write_addr` و استفاده از ماشین حالت سعی کنید بسته به درخواست کاربر داده را در آدرس مناسب داخل رم نوشته یا از آدرس مناسب در داخل حافظه بخوانید. در صورت پر بودن فیفو داده جدیدی در داخل فیفو ثبت نمی شود و در صورت خالی بودن فیفو داده ای را فیفو قابل خواندن نیست. (در ضمن این فیفو یک پورت `reset` و `count` هم دارد که در شکل مشخص نشده)

ماژول `Testbench` را هم به گونه ای طراحی کنید که شرایط پر بودن و خالی بودن فیو حتما تست شود. (شبيه سازي را انجام داده و نتايج رابه فايلهاي تکليف ضميمه کنید)

