

به نام خدا



تکلیف سری هفتم fpga

محدثه غفوری (9632133)

سوال 1) برای کاهش تاخیرهای بین رجیسترها از پایپ لاین استفاده میکنیم اما با افزایش لایه های پایپ لاین منابع مصرفی (حافظه ها) در fpga زیاد میشود و میتواند کل فضای fpga را پر کند و برای بقیه ی طرح نتوان از fpga استفاده کرد، از طرفی با افزایش رجیسترها زمان **setup time , hold time** فیلپ فلاپ ها زیاد میشود و دیگر قابل صرف نظر نیستند و میتوانند باعث کاهش فرکانس شوند. همچنین با زیاد کردن لایه ها **latency** طرح زیاد میشود و برای سیستم هایی که به زود پاسخ دادن به هر ورودی حساس باشد پایپ لاین کردن مضراتی دارد. با اجرای پایپ لاین باید یک توازن بین قسمت های طرح ایجاد کرد تا کلاک ورودی همزمان به تمامی قسمت های طرح برسد تا عملیات ها بتوانند بصورت موازی انجام شوند، بنابراین برقراری این توازن با زیاد شدن لایه ها برای fpga سخت تر میشود و باعث ایجاد اختلال در خروجی سیستم میشود

برای سیستم هایی که بین اجزای مختلف طرح های پیاده شده در fpga وابستگی وجود دارد و شکستن طرح به تکه های مستقل از هم سخت یا ممکن نباشد امکان پایپ لاین کردن وجود ندارد و درصورت اجرا باعث کاهش **throughput** میشود زیرا بعلت وابستگی اجزا مختلف طرح نمیتوان مدام داده های جدید را با سرعت به طرح وارد کرد و باید زمانی را برای محاسبات قسمت های وابسته در نظر گرفت. همچنین درصورتی که با اعمال پایپ لاین به طرح به جایی برسیم که تاخیر مربوط به لاجیک ها و مدار های ترکیبی مانع از رسیدن به فرکانس مطلوب شوند، انگاه پایپ لاین کردن نه تنها موثر نیست بلکه با زیاد شدن رجیسترها و زمان **setup time , hold time** انها تاخیرها زیادتیر میشوند و فرکانس کاهش میابد

اما در سیستم هایی که وابستگی زیادی بین تکه های مختلف طرح نیست یا امکان عملیات های موازی روی داده ها فراهم است و تاخیر مسیرهای بحرانی زیاد است، از طریق شکستن مسیرهای بحرانی بین رجیسترها و عملیات **combinational** بین انها میتوان بوسیله ی پایپ لاین هم گذردهی و هم فرکانس را افزایش داد

سوال 2) ساده ترین شکل نوشتن کد جمع کننده این است که ابتدا ورودی ها را رجیستر کنیم ( متغیر های **a** , **b** را در **a\_reg** , **b\_reg** قرار دهیم ) و سپس **out <= a\_reg \* b\_reg** را در خروجی داشته باشیم که فرکانس کاری در این حالت  $1 / 12.389 \text{ ns} = 80.71 \text{ MHz}$  میباشد

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">Autotimespec constraint for clock net clk_BUFGP</a>	SETUP HOLD	1.313ns	12.389ns	0	0

در این حالت با توجه به یکای گذرشی ( **bps** ) میتوان فرمول گذرشی را برابر فرکانس کاری \* تعداد بیت خروجی ، در نظر گرفت بنابراین در این حالت  $32 * 80.71 = 2582.72 \text{ Mbps}$  می باشد

اما بعد از انجام عملیات پایپ لاین فرکانس کاری برابر  $1 / 8.977 \text{ ns} = 111.39 \text{ MHz}$  است

	▼	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">Autotimespec constraint for clock net clk_BUFGP</a>	SETUP HOLD	0.677ns	8.977ns	0	0

پس گذرشی برابر با  $32 * 111.39 = 3564.48 \text{ Mbps}$  است

ب : میزان لاجیک مصرفی در حالت اول یعنی ساده ترین کد مربوط به جمع کننده بصورت زیر است

Device Utilization Summary					[+]
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)	
Number of Slice Flip Flops	64	1,536	4%		
Number of 4 input LUTs	271	1,536	17%		
Number of occupied Slices	161	768	20%		
Number of Slices containing only related logic	161	161	100%		
Number of Slices containing unrelated logic	0	161	0%		
Total Number of 4 input LUTs	287	1,536	18%		
Number used as logic	271				
Number used as a route-thru	16				
Number of bonded IOBs	65	124	52%		
Number of BUFMUXs	1	8	12%		
Average Fanout of Non-Clock Nets	1.98				

در حالت دوم و پایپ لاین شده میزان لاجیک مصرفی بصورت زیر است

Device Utilization Summary					[+]
Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)	
Number of Slice Flip Flops	153	1,536	9%		
Number of 4 input LUTs	284	1,536	18%		
Number of occupied Slices	173	768	22%		
Number of Slices containing only related logic	173	173	100%		
Number of Slices containing unrelated logic	0	173	0%		
Total Number of 4 input LUTs	317	1,536	20%		
Number used as logic	212				
Number used as a route-thru	33				
Number used as Shift registers	72				
Number of bonded IOBs	65	124	52%		
Number of BUFMUXs	1	8	12%		
Average Fanout of Non-Clock Nets	1.80				

بعلت پایپ لاین میزان لاجیک مصرفی در قسمت دوم مشاهده میشود که دو برابر شده است بطور مثال تعداد اسلایس های فلیپ فلاپ میبینیم بیش از دو برابر شده است بنابراین با پایپ لاین در ازای مصرف منابع بیشتر فرکانس طرح را افزایش میدهیم

ج : حداکثر فرکانس کاری در ساده ترین حالت برابر 81.5 مگاهرتز است

Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1 Yes	<a href="#">TS clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 81.5 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.009ns 1.237ns	12.260ns	0 0	0 0

ساده ترین شکل نوشتن کد دارای بیشترین تاخیر در مسیر زیر است

```
Timing constraint: TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 81.5 MHz HIGH 50%;
For more information, see Period Analysis in the Timing Closure User Guide (UG612).
7203422 paths analyzed, 120 endpoints analyzed, 0 failing endpoints
0 timing errors detected. (0 setup errors, 0 hold errors, 0 component switching limit errors)
Minimum period is 12.260ns.
```

Paths for end point Mmult\_out\_mult0000\_0 (SLICE\_X16Y24.CIN), 862164 paths

```
Slack (setup path): 0.009ns (requirement - (data path - clock path skew + uncertainty))
Source: v_req_12 (FF)
Destination: Mmult_out_mult0000_0 (FF)
Requirement: 12.269ns
Data Path Delay: 12.260ns (Levels of Logic = 14)
Clock Path Skew: 0.000ns
Source Clock: clk_BUFGP rising at 0.000ns
Destination Clock: clk_BUFGP rising at 12.269ns
Clock Uncertainty: 0.000ns
```

Maximum Data Path: [v\\_req\\_12 to Mmult\\_out\\_mult0000\\_0](#)

Location	Delay type	Delay(ns)	Physical Resource	Logical Resource(s)
-----				

حداکثر فرکانس کاری در حالت پایپ لاین شده با اعمال constraint برابر 111.5MHz است

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 111.5 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.056ns 0.709ns	8.912ns	0 0	0 0

با اعمال پایپ لاین بیشترین تاخیر در مسیر زیر است

```

=====
Timing constraint: TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 111.5 MHz HIGH 50%;
For more information, see Period Analysis in the Timing Closure User Guide (UG612).
70831 paths analyzed, 281 endpoints analyzed, 0 failing endpoints
0 timing errors detected. (0 setup errors, 0 hold errors, 0 component switching limit errors)
Minimum period is 8.912ns.
=====

```

Paths for end point Mmult\_v\_mult0000\_0 (SLICE\_X5Y10.CIN), 5996 paths

```

=====
Slack (setup path): 0.056ns (requirement - (data path - clock path skew + uncertainty))
Source: B_5 (FF)
Destination: Mmult_v_mult0000_0 (FF)
Requirement: 8.968ns
Data Path Delay: 8.899ns (Levels of Logic = 6)
Clock Path Skew: -0.013ns (0.314 - 0.327)
Source Clock: clk_BUF0P rising at 0.000ns
Destination Clock: clk_BUF0P rising at 8.968ns
Clock Uncertainty: 0.000ns

```

Maximum Data Path: B\_5 to Mmult\_v\_mult0000\_0

Location	Delay type	Delay(ns)	Physical Resource
			Logical Resource(s)
-----			

سوال 3) الف : با استفاده از **constraint** گذاری و چک کردن **design summary** مبینیم حداکثر فرکانس کاری کد سوال 87.5 MHz است

Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1 Yes	<a href="#">TS C1k = PERIOD TIMEGRP "C1k" 87.5 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.003ns 3.096ns	11.425ns	0 0	0 0

ب : گذردهی برابر حاصل ضرب فرکانس کاری در تعداد بیت خروجی است بنابراین کد صورت سوال بدون پایپ لاین چون حداکثر فرکانس 87.5 مگاهرتز دارد بنابراین حداکثر گذردهی برابر  $87.5 * 34 = 2975 \text{ Mbps}$  میباشد

ج: برای افزایش فرکانس کاری از تکنیک پایپ لاین استفاده میکنیم . با مشاهده ی کد سوال میبینیم خروجی out از یک جمع کننده 4 ورودی و 4 تا ضرب کننده دو ورودی تشکیل شده است که میتوان این عملیات را شکست تا تاخیر مدار را کاهش داد و فرکانس را بیشتر کرد زیرا فرکانس به تاخیر بین رجیستر های طرح بستگی دارد . بنابراین این 4 عمل ضرب را جداگانه انجام داده و در رجیستر های prod1,prod2,prod3,prod4 قرار میدهیم . در مرحله ی بعد بجای استفاده از یک جمع کننده 4 ورودی از دو جمع کننده دو ورودی استفاده میکنیم تا تاخیر لاجیک کمتری متحمل شویم و یک لایه رجیستر های y1,y2 سر راه خروجی جمع کننده ها قرار میدهیم و در انتها مجموع y1,y2 را در out میریزیم . با توجه به design summary مشاهده میشود تاخیر بین رجیستر ها به 5.541ns کاهش یافته است یعنی این طرح بدون constraint گذاری به فرکانس  $1 / 5.541\text{ns} = 180.42 \text{ MHz}$  رسیده است که نسبت به حالت الف که با اعمال constraint به 87.5 رسیده بود افزایش قابل توجهی داشته است

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">Autotimespec constraint for clock net clk BUFGP</a>	SETUP HOLD	1.010ns	5.541ns	0	0 0

د : به با تعریف **constraint** و قرار دادن ان روی فرکانس **200** مگاهرتز میتوان فرکانس این طرح را به این مقدار رساند

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 200 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.180ns 1.055ns	4.820ns	0 0	0 0



ه : در صورت ممنوع کردن استفاده از **dsp block** بدون اعمال شرط **timing** به فرکانس  $1 / 9.504\text{ns} = 105.21\text{ MHz}$  میرسیم



	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">Autotimespec constraint for clock net clk BUFGP</a>	SETUP HOLD	0.580ns	9.504ns	0	0

حال با اعمال **constraint** در بهترین حالت داریم

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">TS clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 139.9 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.074ns 0.500ns	7.073ns	0 0	0 0

بنابراین به فرکانس **200** مگاهرتز قسمت قبل دست نیافتیم

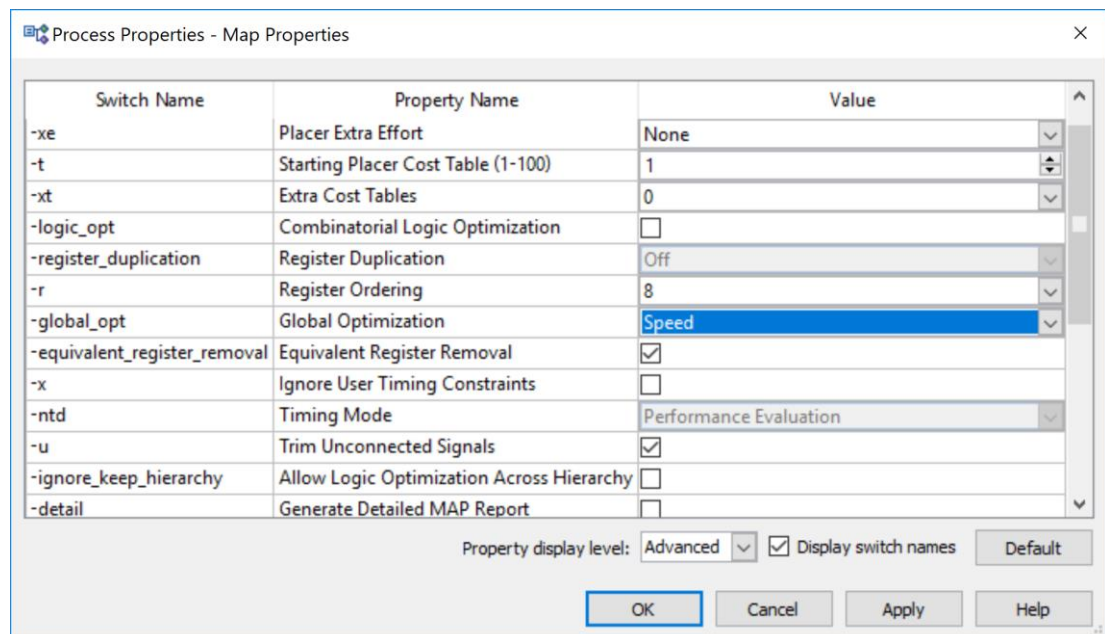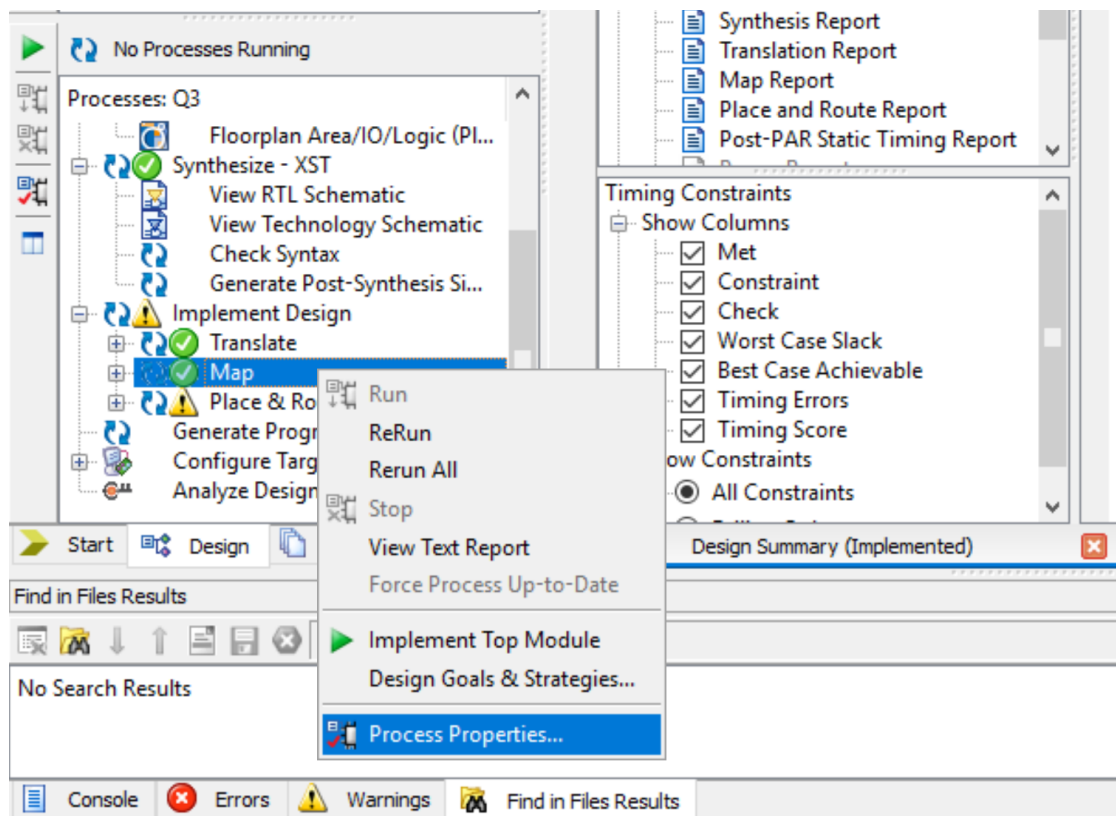و : برای رسیدن به فرکانس مورد نظر ( **200** مگاهرتز ) میتوان از تنظیمات مربوط به **map** بصورت مراحل نشان داده شده در تصویر استفاده کرد ( باید **global \_ optimize** را روی هدف **speed** قرار دهیم )



حال با اعمال **constraint** این بار میبینیم براحتی به فرکانس 200 مگاهرتز میرسیم

	Met	Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
1	Yes	<a href="#">TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 200 MHz HIGH 50%</a>	SETUP HOLD	0.180ns 1.055ns	4.820ns	0 0	0 0

سوال 4) برای ساخت تبدیل کننده 4 بیتی به نمایشگر 7-seg با استفاده از ROM میتوان یک حافظه به طول 7 بیت ( کد های متناظر اعداد برای نمایش روی سون سگمنت 7 بیتی هستند ) و به عمق 16 خانه در نظر گرفت که در خانه ی 0 کد نمایش عدد صفر قرار دارد ، در خانه ی یک کد نمایش مربوط به عدد یک قرار دارد و ... بنابراین با در نظر گرفتن ورودی in\_num کاربر عدد مورد نظر را که میخواهد روی سون سگمنت مشاهده کند به ورودی مازول میدهد و در خروجی مازول کد متناظر برای نمایش عدد مورد نظر کاربر دریافت میشود و میتواند عدد را روی سون سگمنت مشاهده کند پس با دریافت ورودی به خانه ای از ROM اشاره میکنیم و مقدار انرا روی خروجی قرار میدهم که ادرس ان خانه با عدد وارد شده توسط کاربر یکسان باشد بطور مثال کاربر برای نمایش عدد صفر ، صفر را به ورودی مازول میدهد و مازول پایه ادرس حافظه را روی صفر تنظیم میکند و مقدار نوشته شده روی این خانه را در خروجی قرار میدهد .

کد های متناظر اعداد از 0 تا 15 را بصورت فایل COE. ساخته و هنگام ساختن ROM این فایل را بعنوان مقدار اولیه روی حافظه قرار میدهم

کد های متناظر هر عدد را بصورت دسیمال به فایل COE. میدهم

```
memory_initialization_radix=10;
```

```
memory_initialization_vector=
```

```
63 ,
```

```
48 ,
```

```
91 ,
```

```
79 ,
```

**102** ,

**109** ,

**125** ,

**7** ,

**127** ,

**111** ,

**119** ,


**124** ,

**57** ,

**94** ,

**121** ,


**113** ;

 


	<u>g</u>	<u>f</u>	<u>e</u>	<u>d</u>	<u>c</u>	<u>b</u>	<u>a</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>3</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>8</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>9</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>10=A</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>11=b</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>12=c</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<u>13=d</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>14=E</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<u>15=F</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
 
## نتایج شبیه سازی و waveform ها

برای وردی  $in\_num = 0$  << با کد متناظر 63



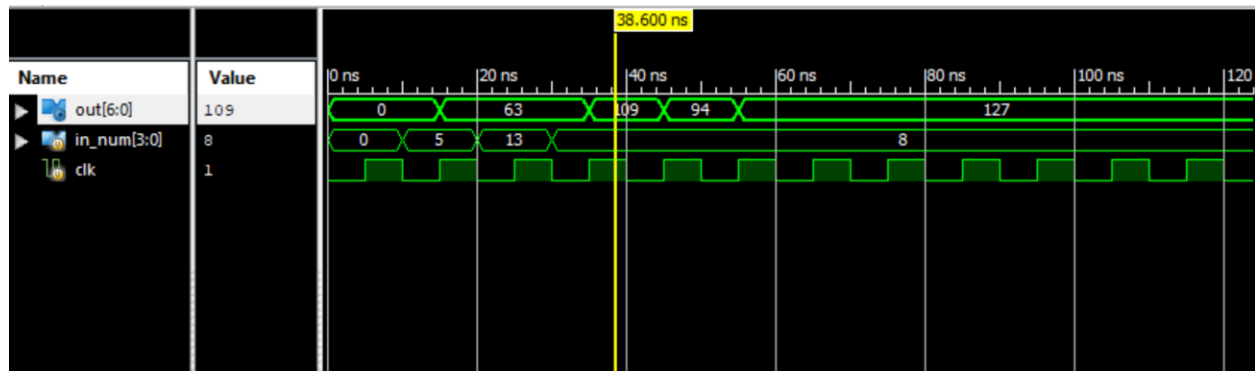برای ورودی  $in\_num = 5$  << با کد متناظر 109



برای ورودی  $in\_num = 8$  << با کد متناظر 127

