

به نام خدا



تکلیف سری پنجم fpga

محدثه غفوری (9632133)

سوال 1) در قسمت فرستنده پروتکل **uart** میدانیم فرستنده با آمدن دستور شروع ارسال از ورودی شروع به گرفتن داده ی کاربر و ساخت فریم متناسب با این پروتکل میکند بنابراین با یک شدن ورودی **TX\_send** تسک مربوط به تولید پریتهی ها **calculating\_parity(data\_frame,in)** را صدا میکنیم و خروجی انرا که حاصل پریتهی ها و داده ی کاربر به ترتیب گفته شده در صورت سوال است را در یک قالب بین استارت بیت و استاپ بیت قرار میدهیم و شروع به ارسال میکنیم . چون ورودی های مختلف در زمان های مختلف به تسک مورد نظر وارد میشوند برای اینکه برای هر ورودی یک حافظه مجزا در نظر گرفته شود و خروجی های مجزا بدون اثر گرفتن از سایر ورودی ها ساخته شود تسک را از نوع **automatic** تعریف میکنیم و چون میخواهیم بصورت سریال داده ها را ارسال کنیم انها را در یک رجیستر بنام **shift\_reg** قرار میدهیم و با شیفت دادن ان در هر لبه کلاک **shift\_reg[0]** را به خروجی منتقل میکنیم

در قسمت گیرنده در هر لبه کلاک ورودی های مختلف را دریافت کرده و در یک بافر بنام **register** ذخیره میکنیم و هر 9 لبه کلاک این بافر را چک میکنیم تا اگر داده ای بین استارت بیت ( صفر ) و استاپ بیت ( یک ) بطول هفت بیت است برداشته و عملیات تصحیح خطا را روی ان انجام دهیم . پس از استراخ فریم داده ها و پریتهی ها ، انها را در یک متغیر بنام **data\_false** قرار میدهیم و با فراخوانی **c(data\_false)** شماره ی بیت دارای خطا در این فریم را یافته و ان بیت را معکوس میکنیم تا صحیح شود ، حال با توجه به اینکه میدانیم در کدام خانه های این متغیر داده ی کاربر قرار داشته است پس از اصلاح خطا **{data\_false[6],data\_false[5],data\_false[4],data\_false[2]}** را بعنوان خروجی معتبر و اصلاح شده خواهیم داشت

در تست بنچ این سوال باید برای یکی از ماژول های فرستنده و گیرنده تست بنچ بنویسیم و سپس ماژول دیگر را اضافه کنیم و پس از معرفی پورت ها یک متغیر بنام **ctrl** تعریف کرده و در صورت فعال شدن این متغیر خروجی فرستنده را معکوس کرده ( خطا ایجاد میکنیم ) و در غیر این صورت خود خروجی فرستنده به گیرنده منتقل میشود بنابراین باید از دستور **assign** با شرط روی متغیر **ctrl** استفاده کنیم اما هنگام **instance** گرفتن از دو ماژول به اروری برخوردیم که موفق به رفع ان و ران کردن شبیه سازی نشدم

سوال 2) توجه : در این سوال فرض را بر این گذاشته ام که در دو حالت دمای بالا و خطر مرگبار بعلت نبود **push button** برای این قسمت ها ، بعد از پایین آمدن دما یا رفع خطر سنسور ها بطور خودکار غیر فعال شده و اتومات ریست


شده و دستگاه به حالت عادی خود باز میگردد بنابراین در اصل با غیر فعال شدن سنسور ها به حالت عادی و نرمال باز میگردیم و در دو مورد دیگر کافی است با فشار دادن دکمه مورد نظر از ان حالت خارج شده و به وضعیت عادی باز میگردیم

بنابر فرض سوال در هر زمان فقد یک سنسور میتواند فعال باشد و بعد از رفع مشکل ان سنسور و بازگشت به حالت عادی سنسور های دیگر میتوانند فعال شوند همچنین هنگام کمبود مواد اولیه و خطای مرگبار با توجه به خاموش شدن خط تولید خروجی **on** برابر صفر میشود همچنین برای دو حالت دیگر بعثت خاموش شدن دستگاه یا راه اندازی مجدد ان که در سوال اشاره شده است ، در این حالات نیز **on** برابر صفر میشود تا اثر خاموش شدن یا راه اندازی مجدد دستگاه مشخص شود بنابراین با فعال شدن هر یک از سنسور ها **on=0** میشود ، بجز هنگام کمبود مواد اولیه که به مدت 2 دقیقه دستگاه صبر میکند و بعد **on** برابر 0 میشود اما درمورد بقیه خروجی ها هر کدام از انها فقط هنگامی که **state** مربوط به انها فعال شود ، فعال میشوند و بقیه ی خروجی های غیر مربوط به ان **state** صفر هستند

برای صبر کردن به مدت دو دقیقه باید این مدت زمان را نسبت به پریود کلاک در نظر گرفت یعنی  $2min / T$  یا  $48 * (10^7) = 2min * F = 2min * 4MHz = 2 * 60 * 4 * 1000000$


لبه بالارونده کلاک باید صبر کنیم و خط تولید را روشن نگه داریم و اگر از این دو دقیقه بیشتر شد انگاه خط تولید و دستگاه خاموش شده و بدنبال ان تا اضافه کردن مواد اولیه ( خاموش شدن سنسور مربوطه ) و فشار دادن دکمه **ready** خط تولید خاموش بماند و در **state** کمبود مواد اولیه باقی بماند پس متغیر **cnt** با فعال شدن سنسور 3 شروع به شمارش این دو دقیقه میکند و به محض تمام شدن این دو دقیقه **on=0** میشود و با خاموش شدن دستگاه ها سنسور نیز غیر فعال میشود ( در ورودی و تست بنچ ) و هنگامی که مواد تامین شدند ( **ready=1** ) شد به حالت نرمال و روشن شدن خط میرویم

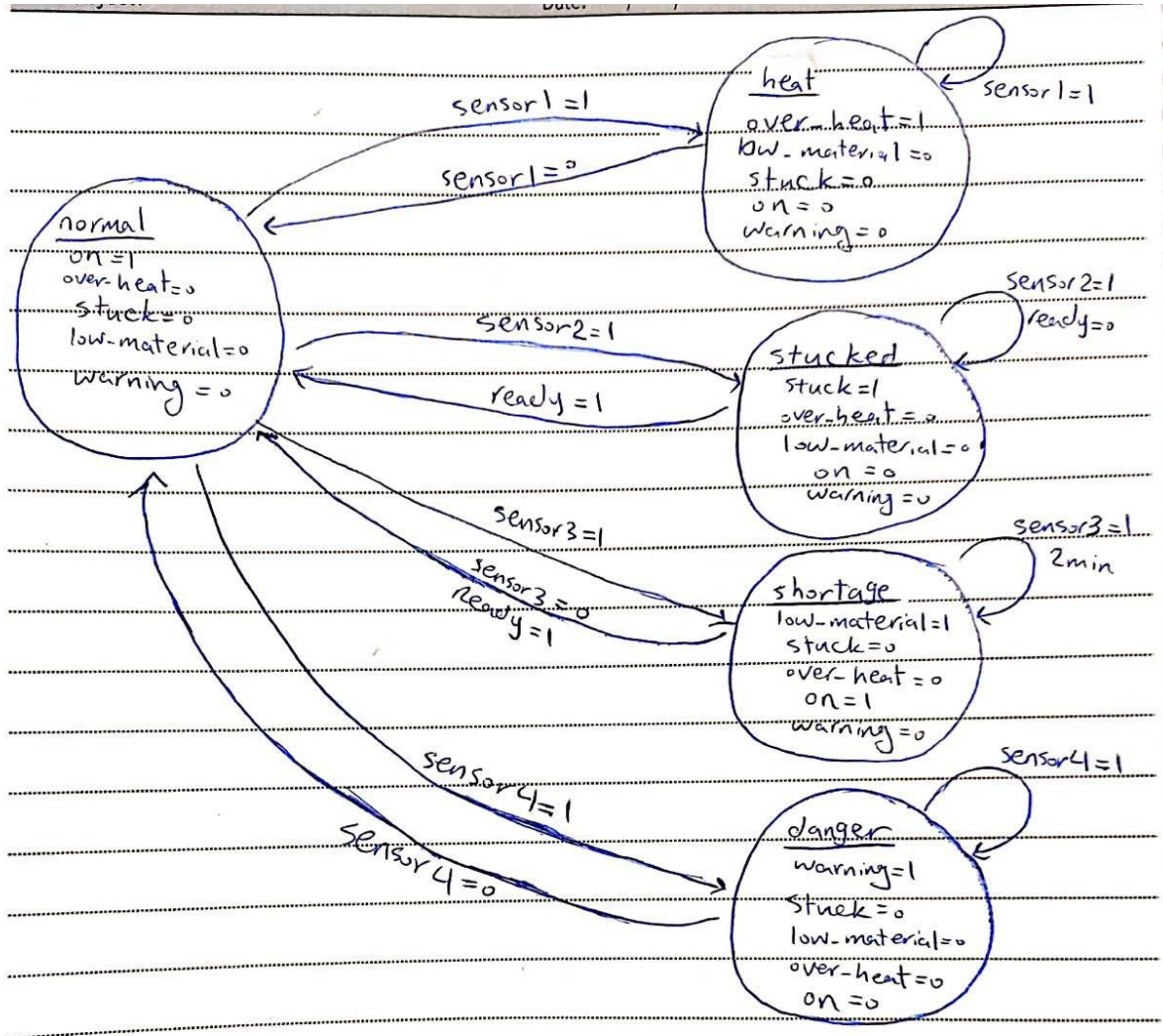در تست بنچ از انجایی که باید به مدت 2 دقیقه صبر کنیم و درصورت نوشتن **#120,000,000,000** برای تاخیر بر حسب نانو ثانیه ای بعثت بزرگ بودن عدد به ارور بر میخوریم بنابراین از حلقه **repeat** به تعداد 40000 و به مدت زمان 3000,000 تاخیر استفاده میکنیم; **repeat ( 40000 ) #3000000**




## نتایج شبیه سازی و waveform ها

فعال شدن سنسور اول و ورود به حالت heat

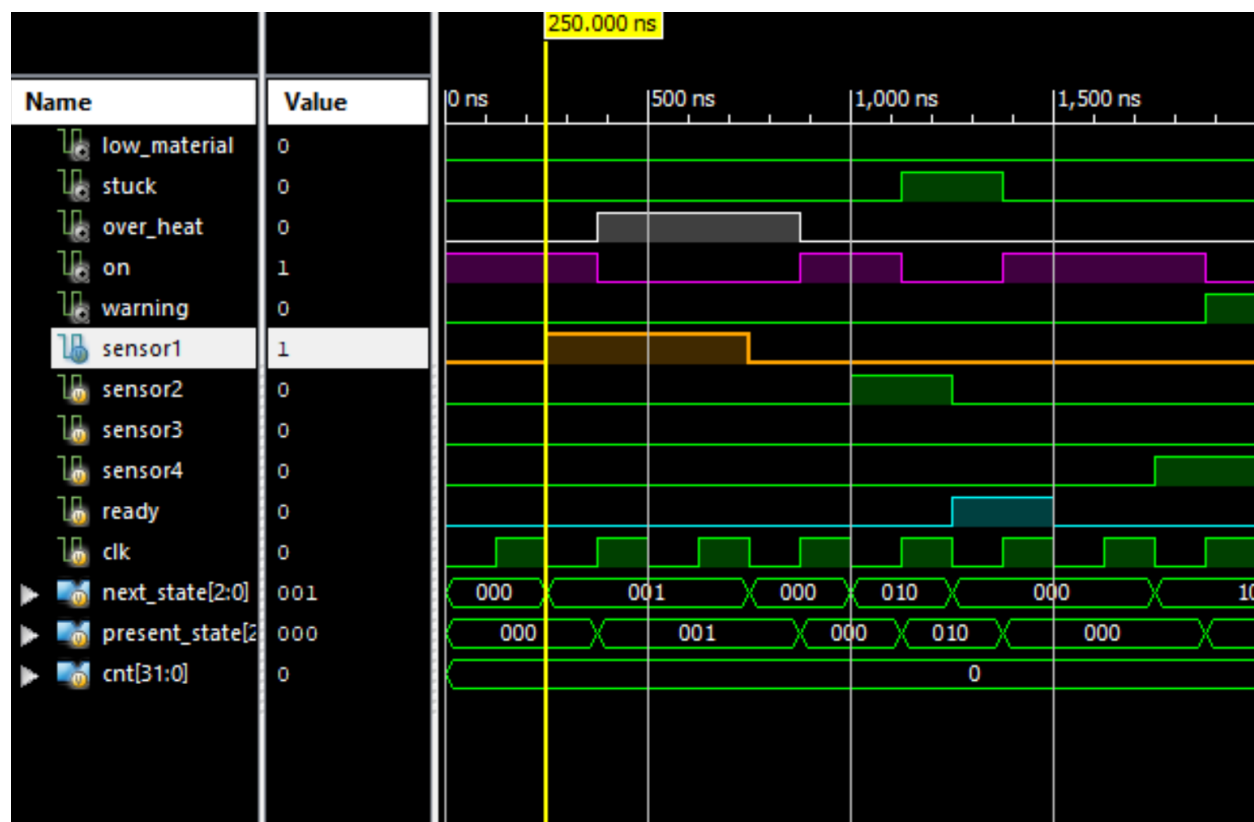

 
فعال شدن سنسور دوم و ورود به حالت **stucked**. در پی این حالت خط خاموش میشود و تا یک شدن کلید **ready** منتظر میماند



فعال شدن سنسور چهارم و ورود به حالت خطر و ریست شدن اتومات دستگاه و روشن شدن مجدد بعد از رفع خطر ( غیر فعال شدن سنسور 4 ام )



 با فعال شدن سنسور سوم و انتظار 2 دقیقه ای و پس از ان فشار کلید `ready` و غیر فعال شدن سنسور




همان گونه که مشاهده میشود بعلت سنکرون سازی طرح و عوض شدن state های طرح در لبه های منفی و اعمال این تغییرات در لبه های مثبت به اندازه نصف پریود کلاک تاخیر در مشاهده ی خروجی و اقدام های مختلف روبات وجود دارد که در صورت combinational کردن طرح میتوان این تاخیر را از بین برد اما در این صورت کنترل کمتری روی طرح و مشاهده ی خروجی ها داریم

سوال 3) با توجه به دیاگرام ماشین حالت سوال ، با ورودی های مختلف state ها تغییر پیدا میکنند بنابراین بعلت وجود 6 تا حالت باید 6 پارامتر به نام های  $s_0$  ,  $s_1$  ,  $s_2$  ,  $s_3$  ,  $s_4$  ,  $s_5$  تعریف کرده و برای کد گذاری آنها از کدگذاری باینری استفاده میکنیم پس برای پوشش 6 حالت باید پارامتر ها سه بیتی باشند همچنین بعلت مقدار گرفتن  $present\_state$  ,  $next\_state$  از این پارامتر ها ، این دو متغیر نیز 3 بیتی تعریف میشوند .


با شروع از حالت  $s_0$  ( هنگام اولین بار کار کردن fpga در صورتی که مقدار اولیه متغیر  $present\_state$  را متفاوت بدهیم از حالت دیگری شروع میشود ) با توجه به ورودی های مختلف 00 و 01 و 10 و 11 به حالت های مشخص شده در سوال میرویم و برای سنکرون سازی در هر لبه بالارونده کلاک state ها را تغییر شان را اعمال میکنیم و برای مشاهده ی خروجی ها ، بلافاصله با رفتن به state های بعدی ، خروجی ها را بصورت ترکیبی و combinational تغییر میدهیم که با توجه به دیاگرام سوال خروجی در state های  $s_5$  ,  $s_3$  ,  $s_1$  برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است
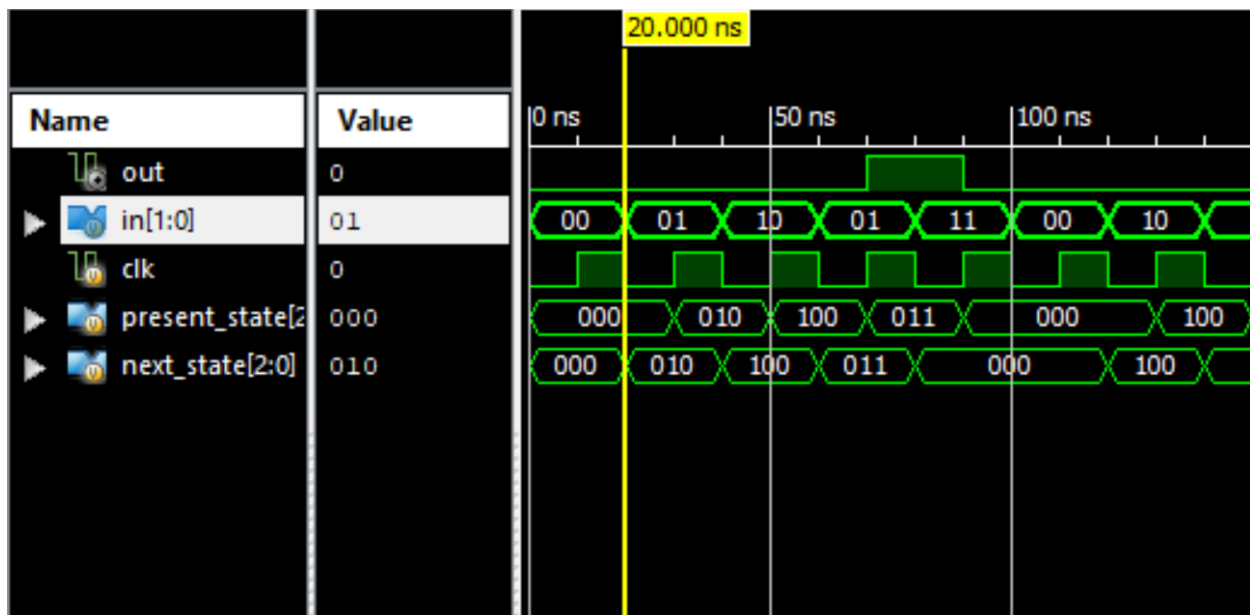
## نتایج شبیه سازی و waveform ها

با شروع از  $s_0$  و ورودی 01 باید به  $s_2$  با کد 10 میرویم




ورودی 10 از s2 به s4 میرویم

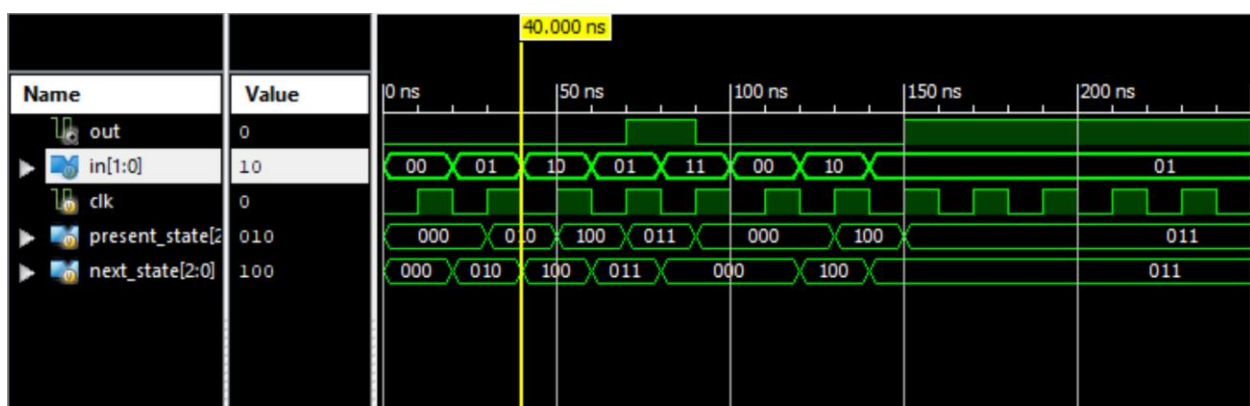


ورودی 01 از s4 به s3 میرویم



 


سوال 4) در این سوال یک حالت **wait** در ابتدا تعریف میکنیم برای هنگامی که کاربر نه از فیفو میخواند و نه مینویسد اما با فعال شدن **rd** یا **wr** به یکی از حالت های **read** یا **write** میرویم . اما برای تشخیص حالت های پر یا خالی بودن فیفو باید از یک متغیر بنام **count** استفاده کنیم تا فاصله ی بین آدرس های خواندن و نوشتن را محاسبه کند و در صورتی که این فاصله به اندازه ی عمق فیفو منهای یک شود یعنی فیفو پر شده است ( آدرس نوشتن به انتهای فیفو رسیده است اما آدرس خواندن در همان ابتدای فیفو مانده است ) و اگر فاصله بین دو آدرس به صفر برسد یعنی فیفو خالی شده است ( آدرس نوشتن به خواندن رسیده است و تمامی اطلاعات نوشته شده خوانده شده است ) و کافی است طبق ماشین حالت زیر عمل کنیم . توجه داشته باشید زمانی میتوانیم از فیفو بخوانیم که کاربر دستور خواندن داده باشد و فیفو نیز خالی نباشد بنابراین صرف فعال شدن پایه **rd** نمیتوان از فیفو خواند و همچنین در صورتی میتوانیم داخل فیفو داده ی جدید بریزیم که پر نباشد بنابراین در صورت فعال شدن **wr** باید مراقب پر بودن فیفو نیز باشیم ! در هر لحظه از زمان اگر فقط روی فیف. داده ی جدیدی نوشته شود **count** بعلت زیاد شدن داده های فیفو یک واحد زیاد میشود و برعکس اگر فقط خوانده شود یک واحد از تعداد داده های داخل فیفو کم میشود امام اگر همزمان هم یک داده نوشته شود و هم خوانده شود در تعداد داده های داخل فیفو تغییری ایجاد نمیشود

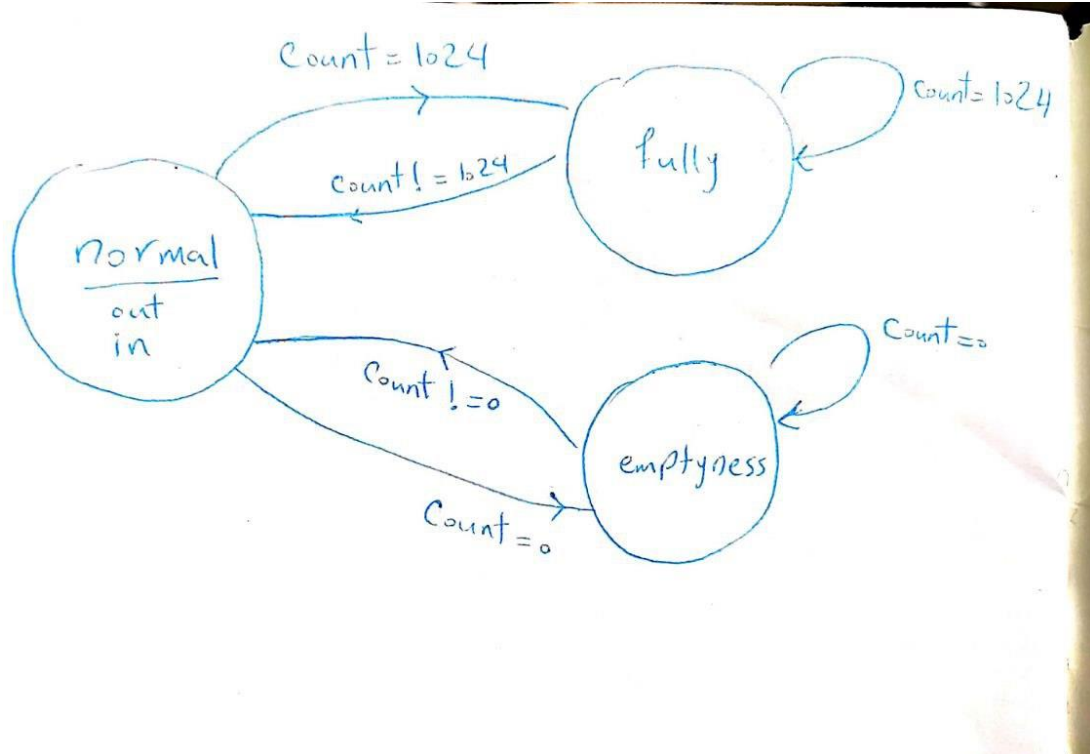در تست پنج ان برای ایجاد 1024 تا داده به ناچار از حلقه ی تکرار شونده استفاده میشود و تا پر شدن فیفو این داده ها با فعال بودن **wr** روی فیفو نوشته شده و در نهایت از فیفو طی 1024 کلاک بعدی خوانده میشود و فیفو خالی میگردد



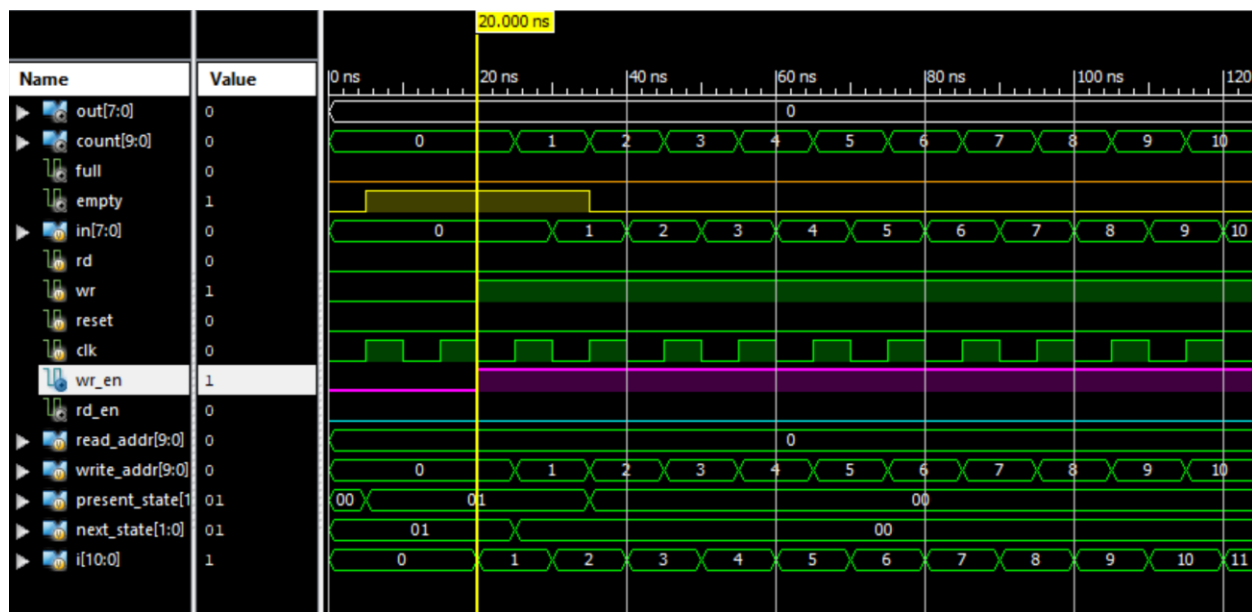
## نتایج شبیه سازی و waveform ها

در ابتدا خالی بودن فیفو و بعد از نوشتن یک داده روی آن و روند پر شدن



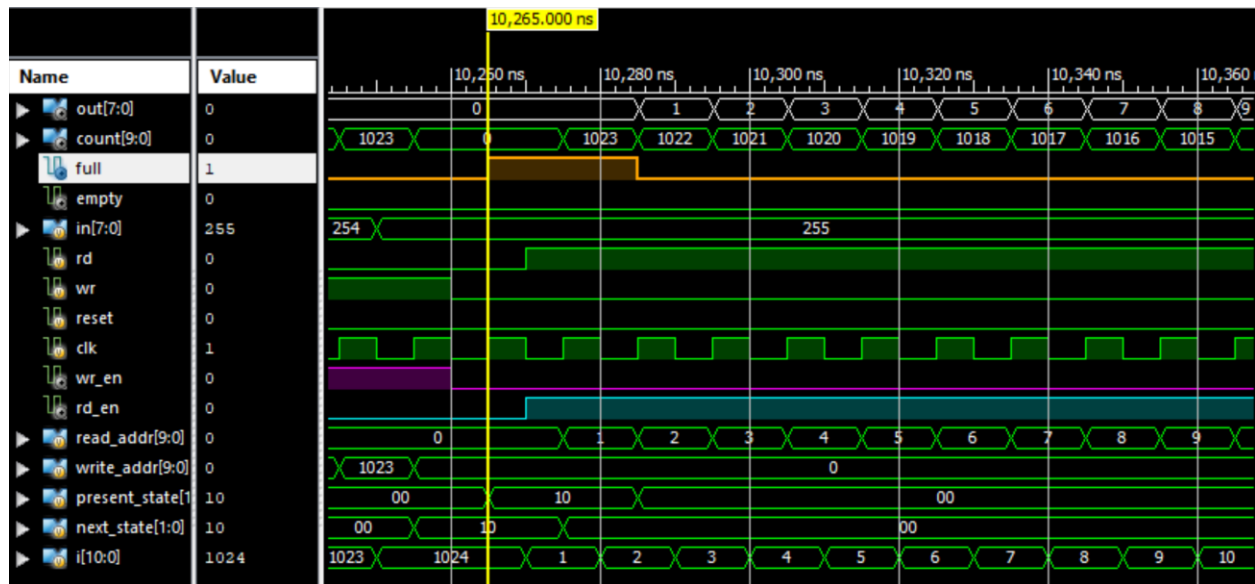پرسیدن فیفو بعد از نوشتن 1024 داده روی آن



شروع به خواندن کردن مجموعه ی 0 و 1 و ... داده های ورودی

